وزارة التربية الوطنية ولاية عين الدفلى يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 متوسط عبد الله مشاليخ العامرة المدة: سلاما الأداء الأد

الفرض المحروس الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

التمرين الأول: (06 نقاط)

- املأ الجدول التالي.

					+	الجهاز
06	05	04	03	02	01	الرقم
						الإسم
						الرمز النظامي

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- أكمل الفراغات باستعمال الكلمات التالية: مربطيه، حركة، النظامية، المضخة، الناقلة، الدقائق المادية.

. 1 ti este t		† :-	الم اء	1 ** 11	-
لدفانه المادية		ىمىا)	الكفر بان	النباد	1
. ====	'' ,	······	ر حی ج	J ′	. 4


2. يلعب المولد دور في تحريك

3. نرسم بمخطط الدارة الكهربائية باستعمال الرموز

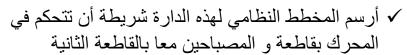4. تسمح الأجسامبمرور التيار الكهربائي في الدارة المغلقة.

الوضعية الإدماجية: (80 نقاط)

لأحمد لعبة عربة صغيرة تعتمد في عملها على نظام الكهرباء، يتحكم فيها عن بعد بلوحة التحكم، تتكون من بطارية أعمدة، أسلاك كهربائية، مصباحان، قاطعتان و محرك كهربائي. و في حالة إتلاف أي مصباح تشتغل العناصر الكهربائية الأخرى بصفة عادية.



- ✓ أذكر طريقة ربط هذه العناصر. مع التبرير.
- ✓ تحمل البطارية الدلالة (9v) ، عند إتلاف
 أحد المصابيح ماهو المصباح المناسب من حيث
 الدلالات التالية (3v،6v،9v،12v،1.5v)?



() () () () () (بالتوفي ق) () () () () ()