

اللقب و الاسم :

.....  
.....

المستوى : السنة الأولى متوسط

السنة الدراسية : 2018 / 2017

المؤسسة : ميسوري الشيخ

المدة : 1سا

## الفرض الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول (6ن) : 1- أكمل الجدول التالي :

أسلام توصيل	.....	.....	بطارية	.....	العنصر
.....			.....		الرمز النظامي

2- أرسم دارة كهربائية تتضمن هذه العناصر محدداً جهة التيار الكهربائي .


التمرين الثاني (6ن) : صنف في الجدول المواد التالية :

حديد- ماء معدني - خشب- فضة- بلاستيك- ماء نقي- ذهب- ماء البحر.

مواد عازلة	مواد ناقلة
.....	.....

الوضعية الادماجية (8ن) :

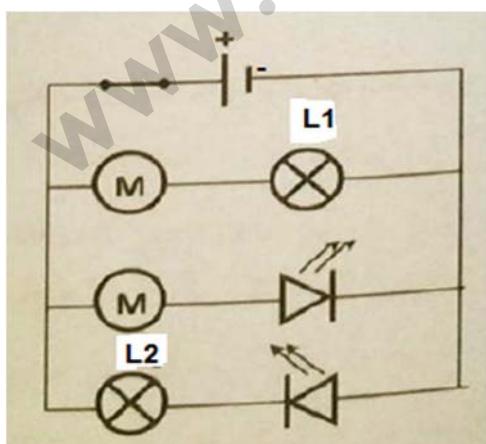لبيبة تلميذة في السنة أولى متوسط قامت بتركيب دارة كهربائية المبينة في الوثيقة 1 لكنها فوجئت بعدم توهج المصباح L2 .



1- فسر عدم توهج المصباح L2 ؟

.....

2- ما نوع ربط المصباحين L1 و L2 ؟

.....

3- حدد على الرسم العنصر الواجب استقصاره حتى يتوجه المصباحين معا؟

وثيقة 1

4- حدد جهة التيار الكهربائي بعد استقصار العنصر ؟

.....

5- كيف نحمي البطارية في هذه الحالة ؟