

المستوى : الثالثة متوسط

التاريخ : 31 ماي 2021

## الاختبار الثاني في مادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

### الوضعية الأولى : ( 06 نقاط )

عنوت إحدى الجرائد الجزائرية عنوان عريض في صفحتها الأولى ما يلي :

احذروا أيها الجزائريون ... فهذا الغاز يقتل في صمت !

اعتمادا على ما درست والوثيقة أجب على ما يلي :

1) ما هو الغاز الذي تحدث عنه الجريدة ؟ ذكر ميزاته

2) إذا علمت أن هذا الغاز هو إحدى نواتج الاحتراق الغير تمام لغاز البوتان المنذج

وفق المعادلة التالية :



✓ أكمل المعادلة ووازنها مع ذكر ( الحالة الفيزيائية )

✓ ما هو العامل المؤثر في هذا التفاعل ؟

3) قدم بعض النصائح لتجنب خطر هذا الغاز ؟

### الوضعية الثانية : ( 06 نقاط )

محمد تلميذ في السنة الثالثة متوسط قرر مساعدة والده و الذي يملك محل تصليح الأجهزة الكهربائية وبينما هو يبحث في صندوق الخردوات لفت انتباذه ثلاثة نوافل أوممية ، اثنان منها حلقاته الملونة واضحة ، أما الثالث فلا حلقات فيه.

فأخذه الفضول لحساب قيمة مقاومة كل ناقل وذلك بالاعتماد على شفرة الألوان



ساعد محمد في الإجابة على الأسئلة التالية :

1) أعط الرمز النظامي للمقاومة ؟ و ماهي وحدتها ؟

2) أوجد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين  $R_1$  و  $R_2$  باستعمال شفرة الألوان

الأسود	0	البني	1
الأحمر	2	البرتقالي	3
الأصفر	4	الأخضر	5
الأزرق	6	البنفسجي	7
الرمادي	8	الأبيض	9

الأسود	0	البني	1
الأحمر	2	البرتقالي	3
الأصفر	4	الأخضر	5
الأزرق	6	البنفسجي	7
الرمادي	8	الأبيض	9

الفضة	$\times 0,01$	الذهب	$\times 0,1$
الأسود	$\times 1$	البني	$\times 10$
الأحمر	$\times 100$	البرتقالي	$\times 1000$
الأصفر	$\times 10\ 000$	الأخضر	$\times 100\ 000$
الأزرق	$\times 1\ 000\ 000$	البنفسجي	$\times 10\ 000\ 000$




(3) لون حلقات الناقل الأولي الثالث حيث مقاومته  $R_3 = 3600 \pm 10\%$

(4) اقترح طريقة أخرى لحساب قيمة المقاومة؟


الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

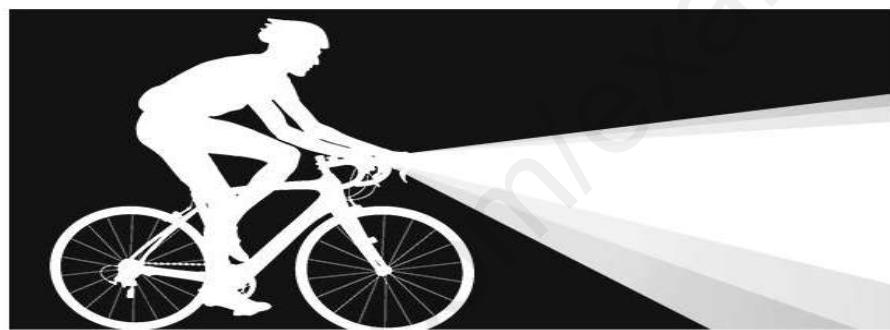اشترى منير و سليم دراجة هوائية جديدة فقاما بتركيب قطعها ، لكنهما اختلفا في تركيب وضعية المصباح الأمامية والخلفية، حيث اقترح منير المصباح ذو الدلالتين ( $6V, 6W$ ) هو المصباح الأمامي، أما سليم فاختار أن يكون المصباح ذو الدلالتين ( $6V, 12W$ ) هو المصباح الأمامي ... !!



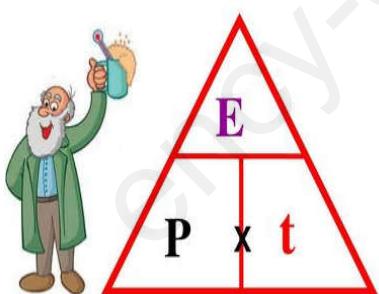1. ماذا تمثل الدلالات المدونة على المصباحين؟ ( $6V - 12W - 6W$ )
2. أي الأخرين كان صائباً في تحديد المصباح الأمامي ؟ و لماذا ؟
- أ) أحسب قيمة شدة التيار  $I$  المارة في المصباح الأمامي .
- ب) أحسب قيمة طاقته الكهربائية المحولة  $E$  خلال زمن قدره  $s = 600$  من التشغيل .
3. هل تعتبر الدراجة صديقة للبيئة ؟ علل .



بال توفيق أستاذ المادة