

اختبار الفصل الأول في مادة التكنولوجيا

المدة : ساعتان

السنة الثانوية ثانوي تقني رياضي - هندسة كهربائية.

الموضوع : نظام آلي لغلق علب الطماطم

1. دفتر الشروط:

- 1.1. الهدف من النظام: يهدف النظام إلى تأدية غلق علب طماطم بصفة مستمرة .
- 1.2. التشغيل : الضغط على زر الانطلاق الدورة "  $m$  " و مع حضور العلبة التي يلتقطها الملقظ  $S$  فإنه يؤدي إلى:
  - الإتيان بالعلبة بواسطة الرافعة  $B$  (وضعية معرفة بواسطة الملقظ  $L_{21}$  ) .
  - ثبيت العلبة بواسطة الرافعة  $C$  ( وضعية معرفة بالملقط  $L_{31}$  ) .
  - غلق العلبة عن طريق دوران المحرك  $M$  و خروج ذراع الرافعة  $A$  و في نفس الوقت ( فعل معرف بالملقط  $L_{11}$  ) و بعد الغلق يتوقف المحرك و تعود الرافعة  $A$  (الوضعية معرفة بالملقط  $L_{10}$  ) .
  - فك التثبيت للعلبة بواسطة الرافعة  $C$  .


- أخاء العلبة بواسطة الرافعة  $B$  (الوضعية معرفة بالملقط  $L_{22}$  ) ، بعد الإخلاء ترجع ذراع الرافعة  $B$  إلى وضعيتها المعرفة بالملقط  $L_{20}$  و يعود النظام إلى الراحة (الوضعية الابتدائية) .


ملاحظة : النظام متحكم فيه بواسطة مبرمج آلي ، و الرافعة  $B$  تحتوي على 3 ملقطات الوضعية  $L_{20}$  ،  $L_{21}$  ،  $L_{22}$  .

2. التحليل الوظيفي : يحتوي النظام على الأشغالات التالية:

- ✓ الأشغال 1: الإتيان بعلب الطماطم المملوئة
- ✓ الأشغال 2: ثبيت العلبة.
- ✓ الأشغال 3: غلق العلبة.
- ✓ الأشغال 4: فك التثبيت.
- ✓ الأشغال 5: أخاء العلبة المملوئة

2.1. الوظيفة الشاملة: نشاط بياني A-0

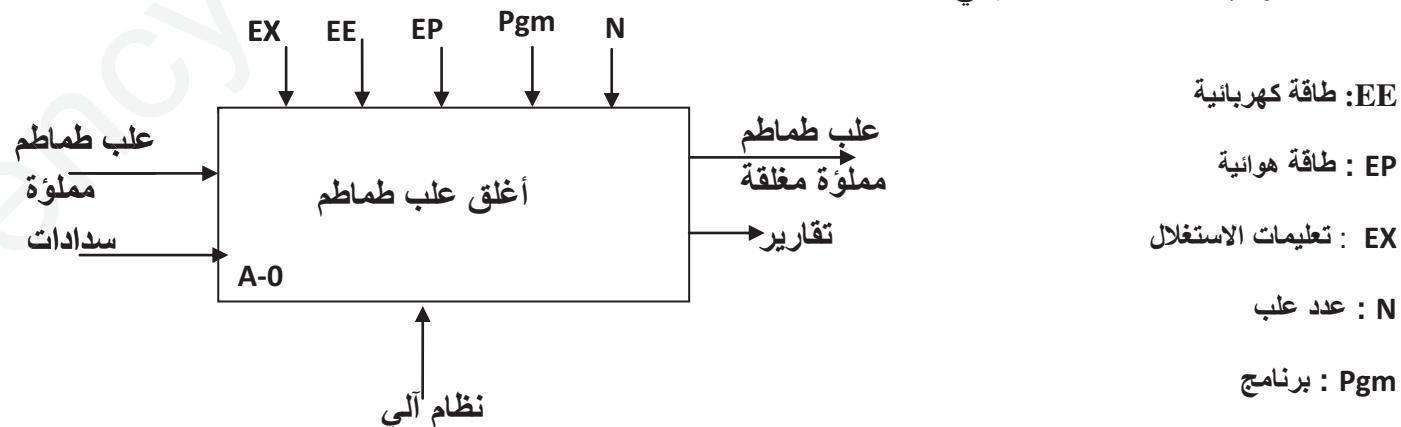


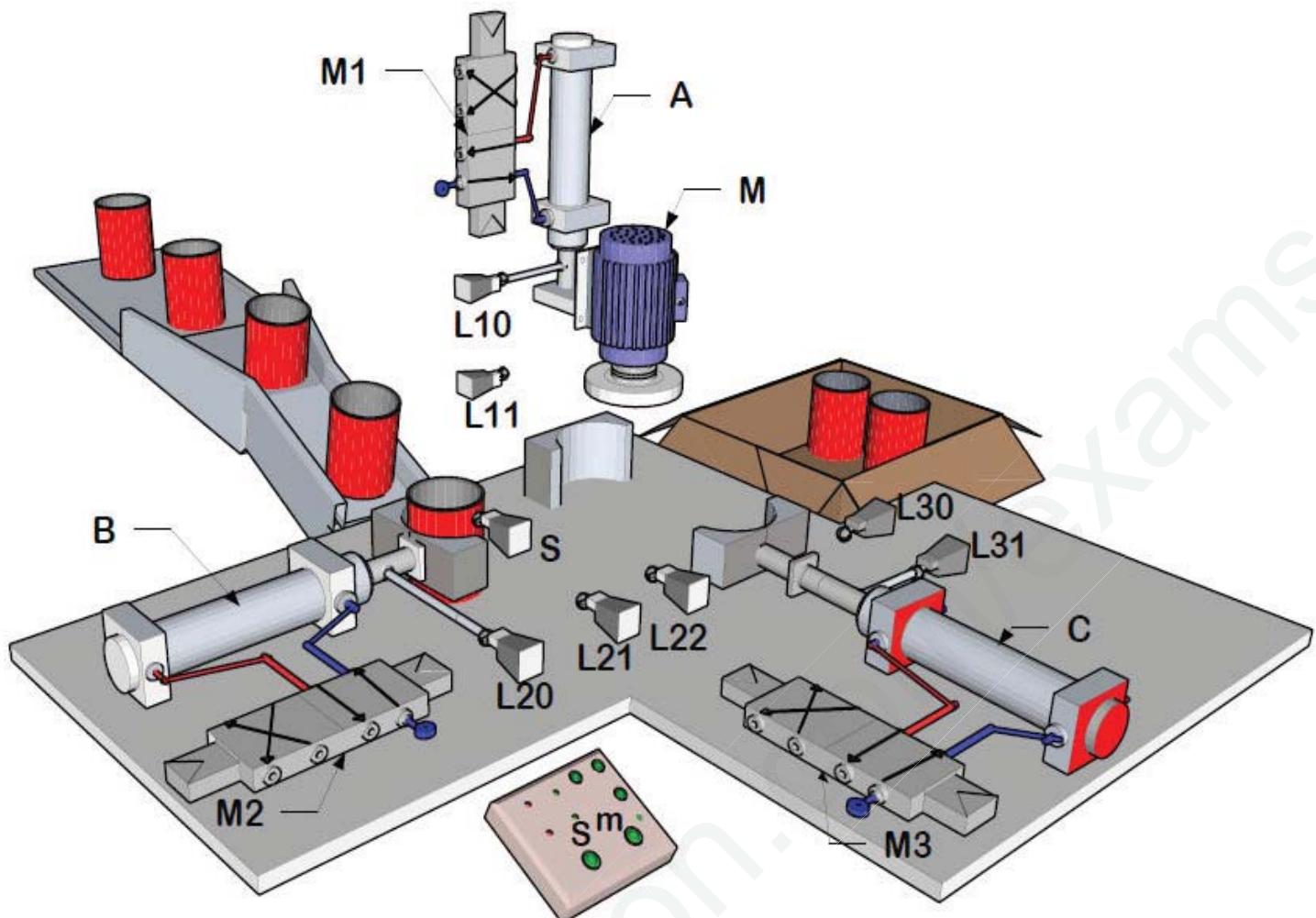

### الأسئلة
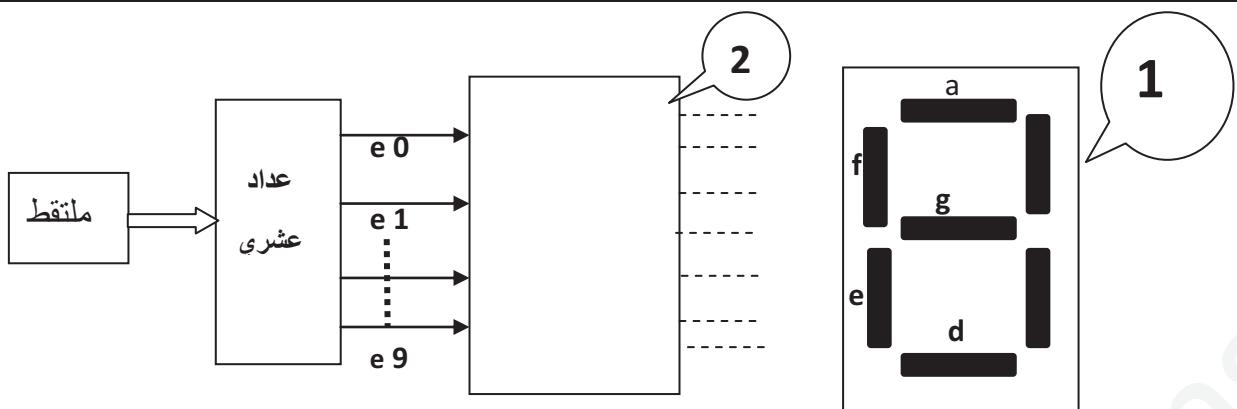
#### الجزء الأول 12 نقطة

- س1) أكمل النشاط البياني التنازلي (A0 ) على ورقة الإجابة رقم 01 ؟
- س2) أكمل جدول الملتقطات و المنفذات للنظام الآلي و دور كل منها على ورقة الإجابة رقم 01
- س3) ينتج النظام 4 علب في خلال دقيقة و تعبأ في صناديق بصفين نو 8 علب . أثناء إخراج العلب ، يتم جمع عدد الصفين B ; A بواسطة دارة منطقية (لا تظهر في النظام ) يمكن اعتبار الحالات الأخرى بعدم تعيين (X) و تحقق بواسطة الدارة المدمجة SN74LS283 .  
- إلى أي عائلة تنتمي هذه الدارة المدمجة ؟
- س4) نريد أظهار نتيجة الحساب على شكل عدد عشري ، و لذلك أضفنا دارتتين ( 1 ، 2 ) جديدتين كما هو موضح في الشكل رقم 1 .



الشكل رقم 01


- حدد نوع (اسم) كل دارة في التركيب ؟

- أكمل ربط الدارات المدمجة على ورقة الإجابة رقم 2 ؟

الجزء الثاني : 08 نقطة

الموضوع: مسألة توافقية : موزع مشروبات لثلاث أنواع من العصائر:

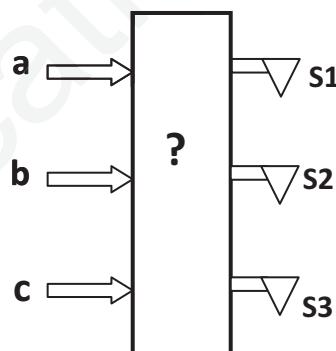عند الضغط على أحد الأزرار الثلاثة **a** , **b** , **c** لهذه الآلة فإنه يتم توزيع المشروب الموافق التالي (عصير برتقال ، عصير الليمون ، عصير الفراولة) و التي تمثل بالمخارج الآتية على الترتيب (**S1** , **S2** , **S3**) بحيث لا يمكن للمستعمل أن يشرب عصيرين معاً أو كذلك ثلاثة عصائر في نفس الوقت فالآلية لا توزع هذا الخليط من العصائر .



س1) أكمل جدول الحقيقة المعطى على ورقة الإجابة رقم 02 ؟


س2) أوجد عبارة المخارج **S1**, **S2** , **S3** حسب المراحل الآتية :

❖ ارسم جدول كارنوغ لكل مخرج على ورقة الإجابة رقم 03 ؟

❖ استخرج العبارة المختزلة لكل مخرج ؟

❖ أكمل رسم المخطط المنطقي للنظام على ورقة الإجابة رقم 04 ؟



ج1) النشاط البياني التنازلي ( A0 ) :

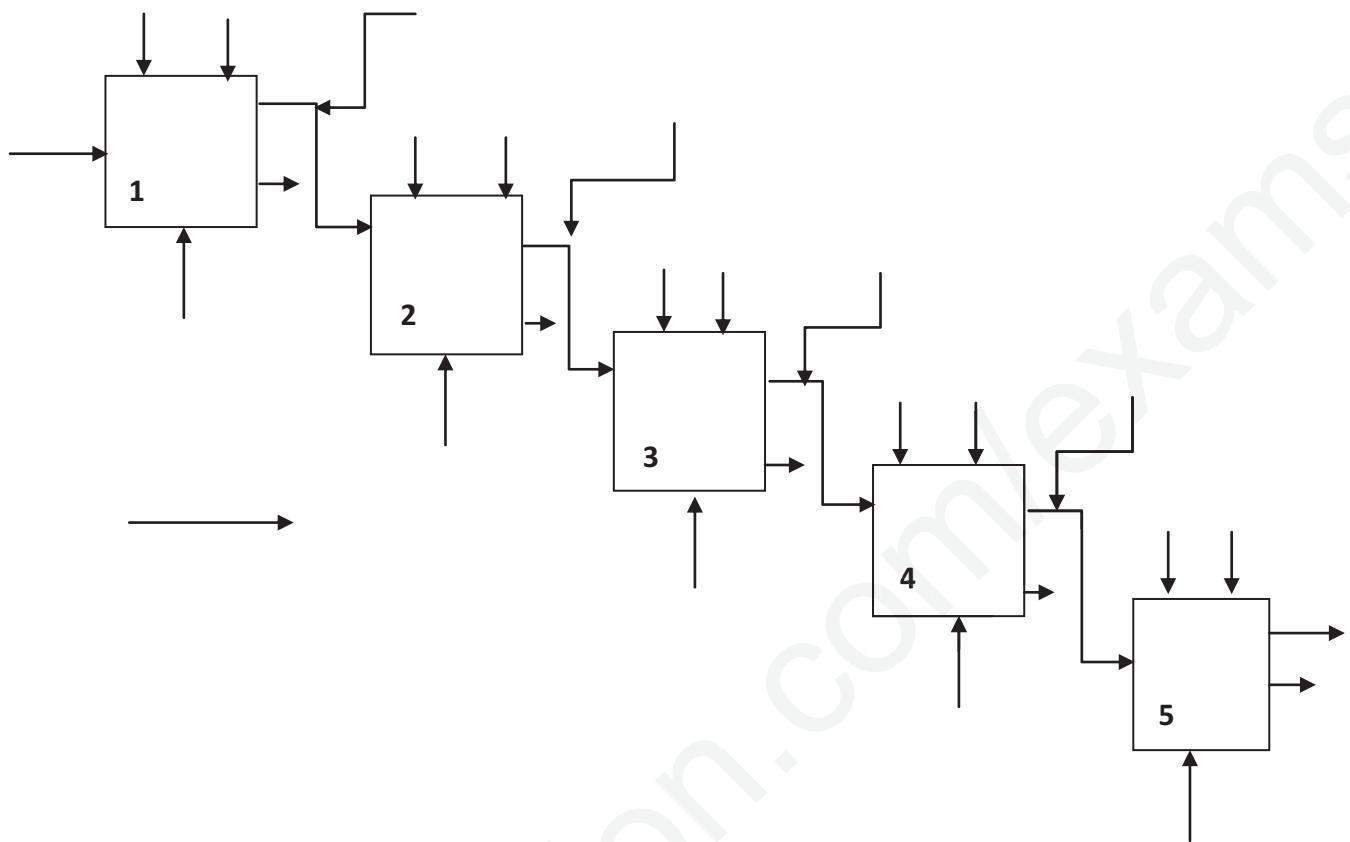


دوره	المقطوع	دوره	المنفذ	الاشغولة	

ج4) ربط الدارات المدمجة :

+5V

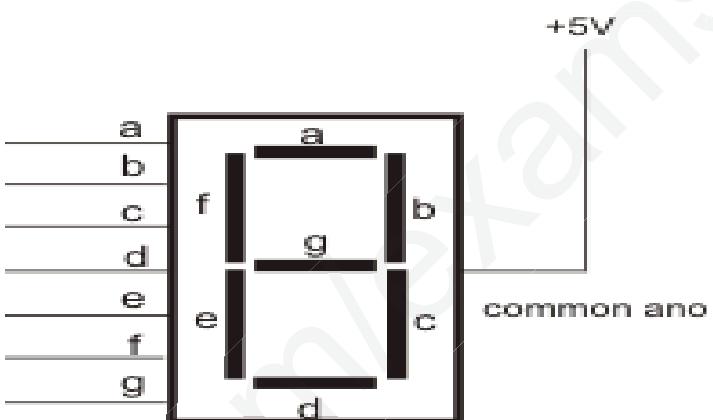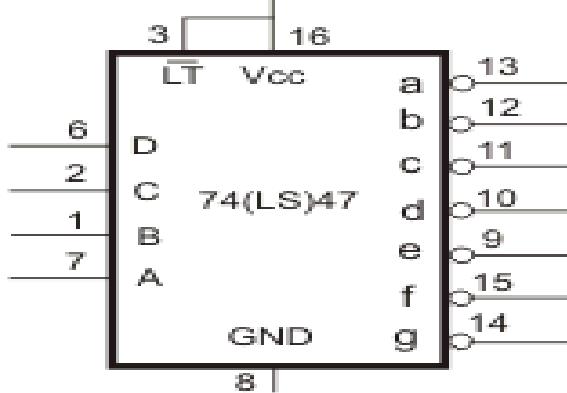

777

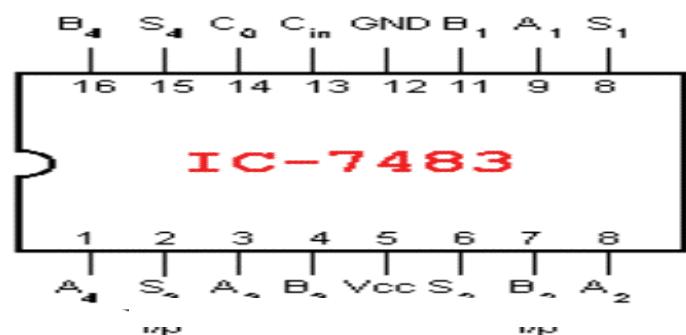

اللقب:

الاسم :




وثيقة الإجابة رقم 03

الجزء الثاني :


ج1) جدول الحقيقة :

c	b	a		S3	S2	S1

ج2) جداول كارنوغ :

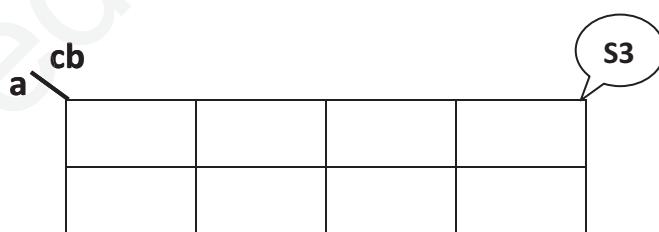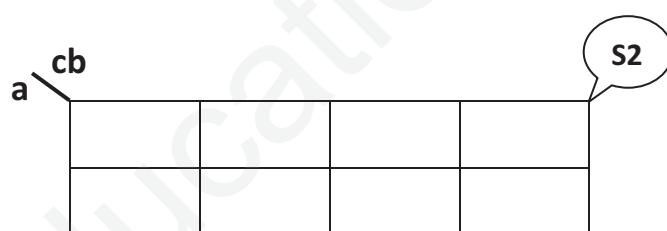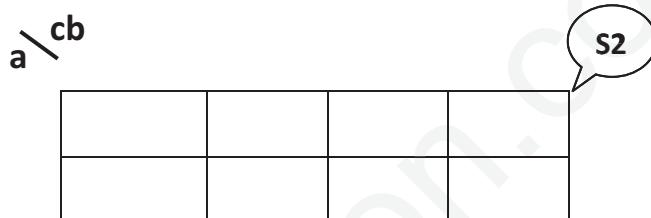

ج4) المخطط المنطقي للنظام :

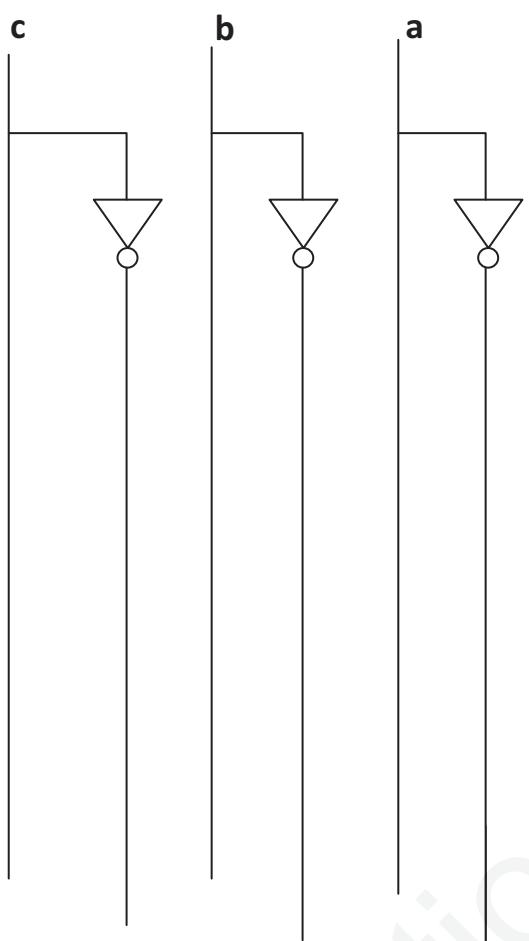

c	b	a	S3	S2	S1
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

$\cancel{a} \quad c \quad b$

00	01	11	10
0	0	0	0
1	1	0	0

S1

ج(2)- جداول كارنوغ:

$$S1 = a \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}$$

$\cancel{a} \quad c \quad b$

00	01	11	10
0	0	1	0
1	0	0	0

S2

$$S2 = \bar{a} \cdot b \cdot \bar{c}$$

$\cancel{a} \quad c \quad b$


00	01	11	10
0	0	0	1
1	0	0	0

S3

$$S3 = \bar{a} \cdot \bar{b} \cdot c$$

الجزء الثاني :

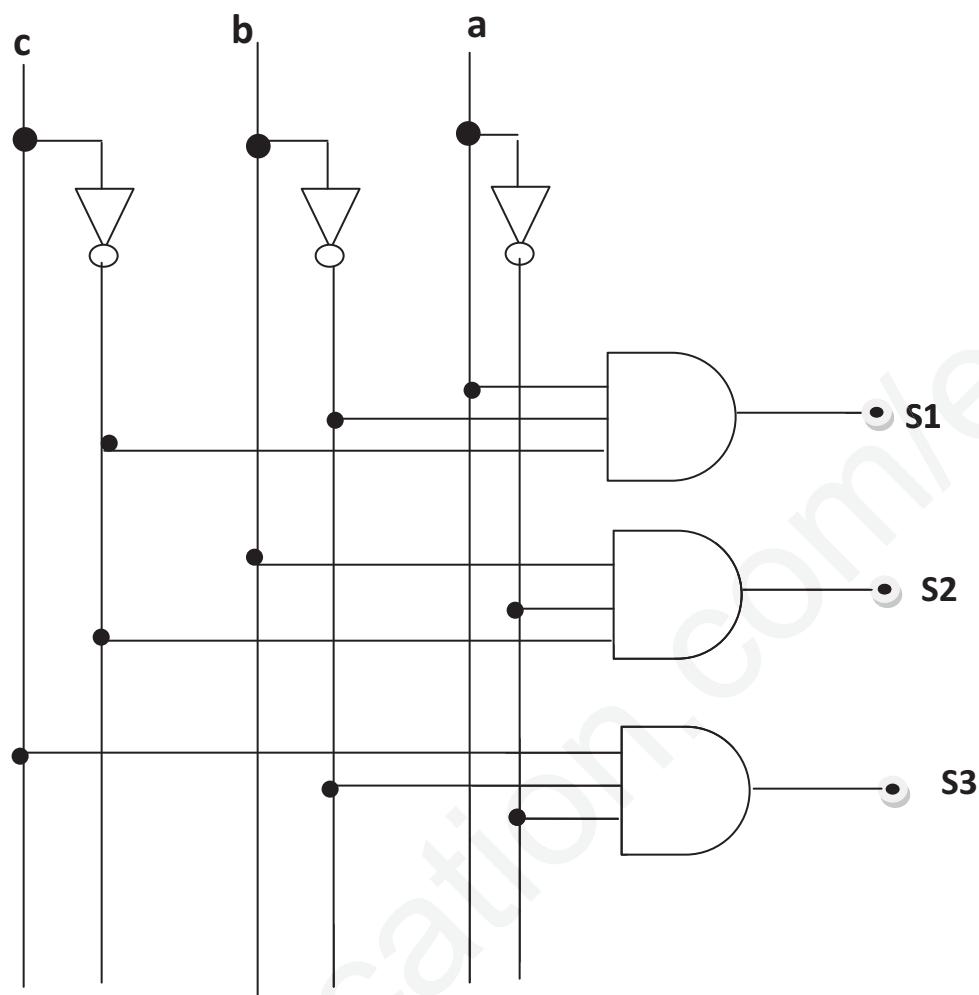ج4) المخطط المنطقي للنظام (آلة توزيع العصائر) :



الجزء الاول : (10 نقطة)

ج1) التحليل الوظيفي التنازلي (A-0):

EE : طاقة كهربائية


EP : طاقة هوائية

EX : نعميات الاستغلال

N : العدد

pgm : برنامج

5 : تقارير

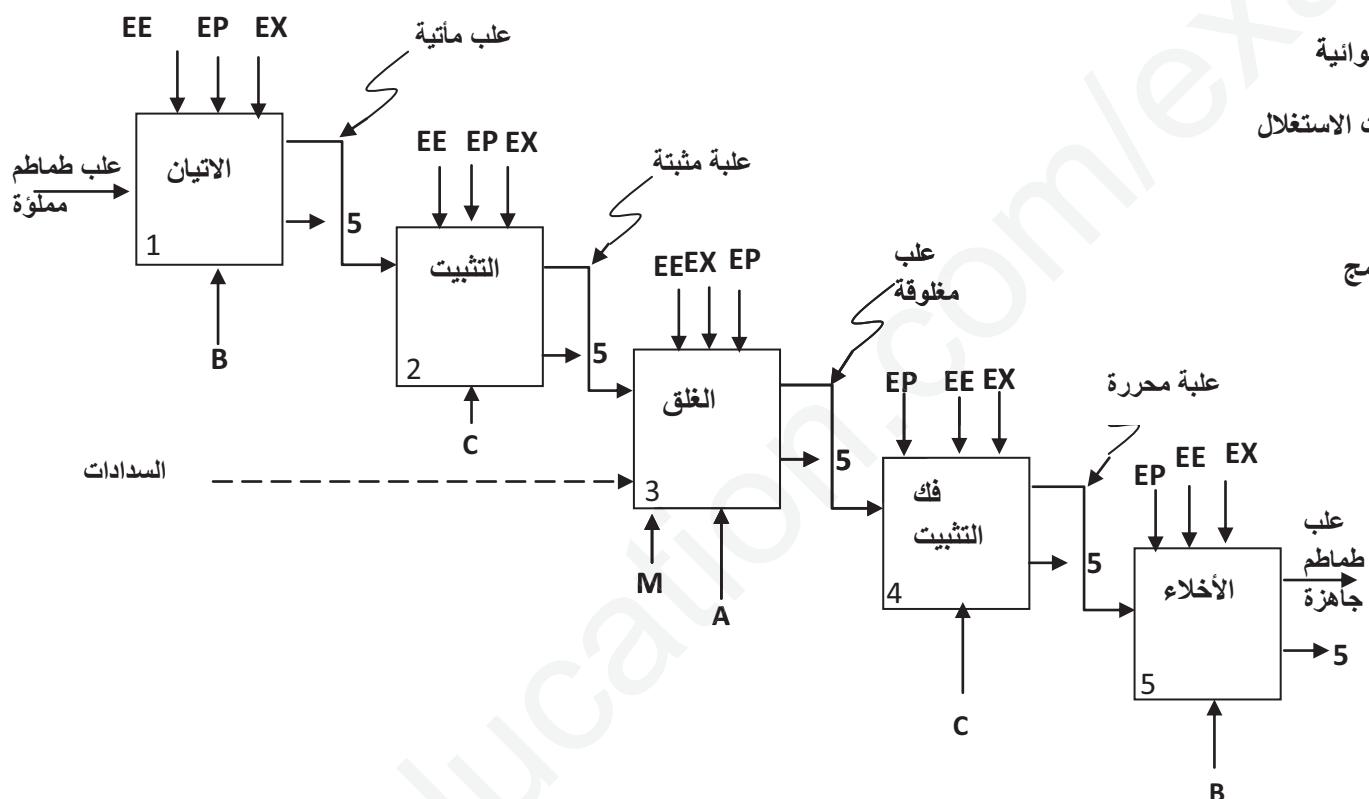

الاشغولة	المنفذ	دوره	المقطوع	دوره
الاتيان	B	الرافعة	L21	نهاية خروج الرافعة
الثبت	C C	الرافعة	L31	نهاية خروج الرافعة
الغلق	M;A	غلق علبة الطماطم	L11	نهاية خروج الرافعة
فك الثبيت	C	تحرير العلبة المملوقة	L30	نهاية دخول الرافعة
الإخلاع	B	تصريف العلب	L22	نهاية خروج الرافعة وضعيية ثلاثة

ج4) دور كل من الدارتين : الدارة رقم 1 هي مرقن 7 قطع

الدارة رقم 2 هي مفكك ترميز 7 قطع / BCD

► ربط الدارات المندمجة :

