

مديرية التربية لولاية المدية

فرع: هندسة كهربائية

المستوى: ثانية تقني رياضي

المدة: 2 سا

اختبار السادس الأول

السنة الدراسية: 2021/2020

نظام آلي للتعبئة والتعبيب

يحتوي الموضوع على 06 صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 06)

العرض: من الصفحة 01 إلى الصفحة 03

العمل المطلوب: الصفحة 04

وثائق الإجابة: الصفحتين 05 و 06

I- دفتر المعطيات :

1- هدف النظام الآلي: يهدف هذا النظام الى تعبئة مجموعة من صفائح الدارات المطبوعة في علب بعدد 09 صفائح في كل علبة .

2- الوصف: يحتوي هذا النظام على عدة مراكز (أنظر المناولة الهيكيلية).

► المركز (1): مركز الدفع ، التجميع والعد

► المركز (2): التعبئة

► المركز (3): التحويل

3- طريقة الاشتغال:

► يتم ملء مكان التخزين بصفائح الدارات المطبوعة

► يتم تشغيل كل مركز على حده وذلك بالضغط على زر بداية الدورة المناسب لكل مركز.

► المركز (1): زر بداية الدورة لنظام الدفع - التجميع والعد

► المركز (2): زر بداية الدورة لنظام التعبئة

► المركز (3): زر بداية الدورة لنظام التحويل

4- الاستغلال: تحتاج عملية التعبئة حضور عاملين :


► تقني خاص لعملية القيادة والمراقبة والتوقفات وإعادة التشغيل والضبط.

► عامل لتزويد مركز التعبئة بالعلب الفارغة.

5- الأمن: حسب القوانين المعمول بها في مجال الصناعة.


II- التحليل الوظيفي :

1- الوظيفة الشاملة: (النشاط البياني A-0)

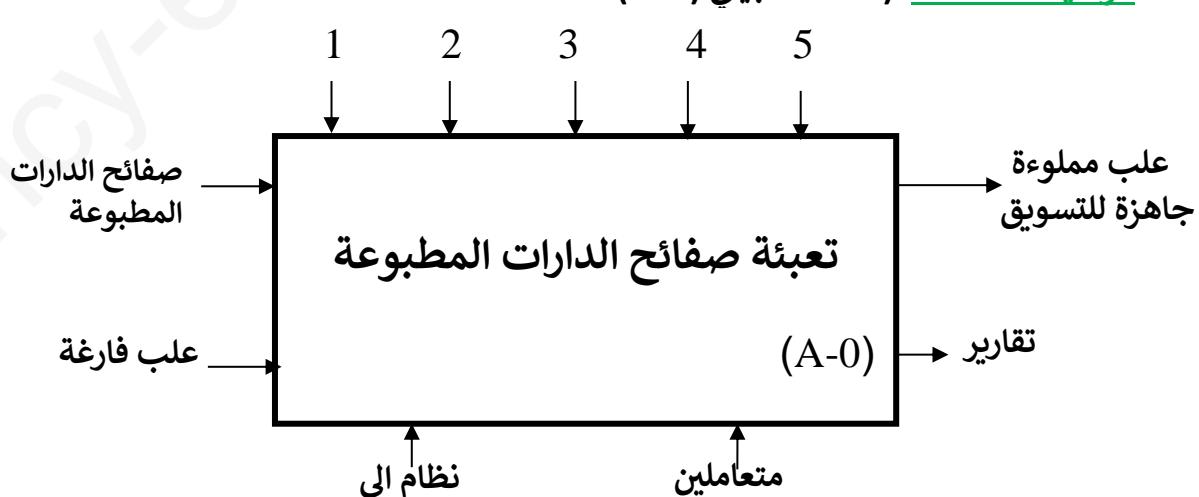


1-طاقة كهربائية EP 2- طاقة هوائية EP 3- تعليمات الاستغلال E 4- عدد الصفائح N 5- زمن التأجيل t

II-المناولة الهيكلية :

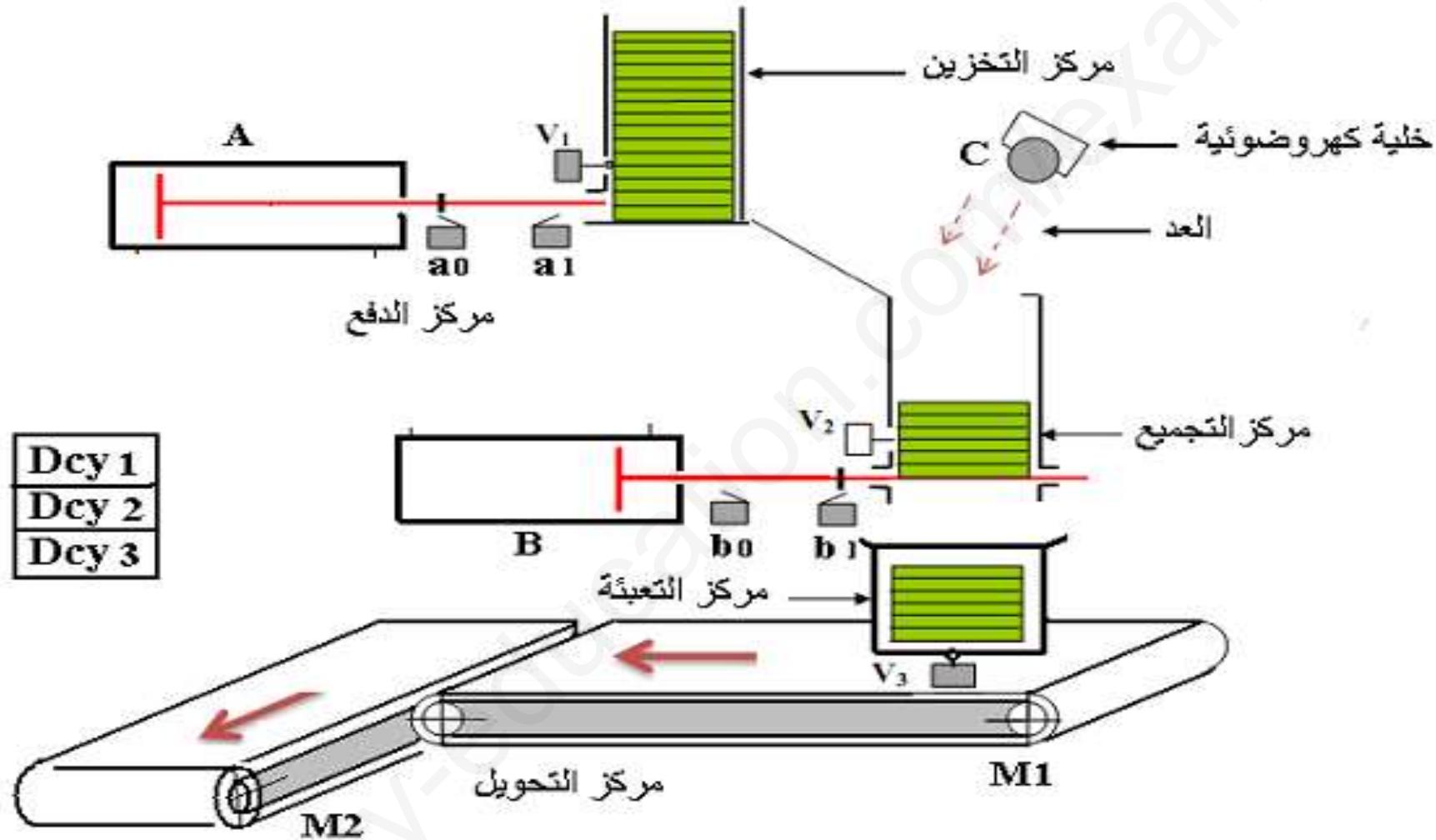


III-أجزاء تكنولوجية:


► دارة الكشف والعد:

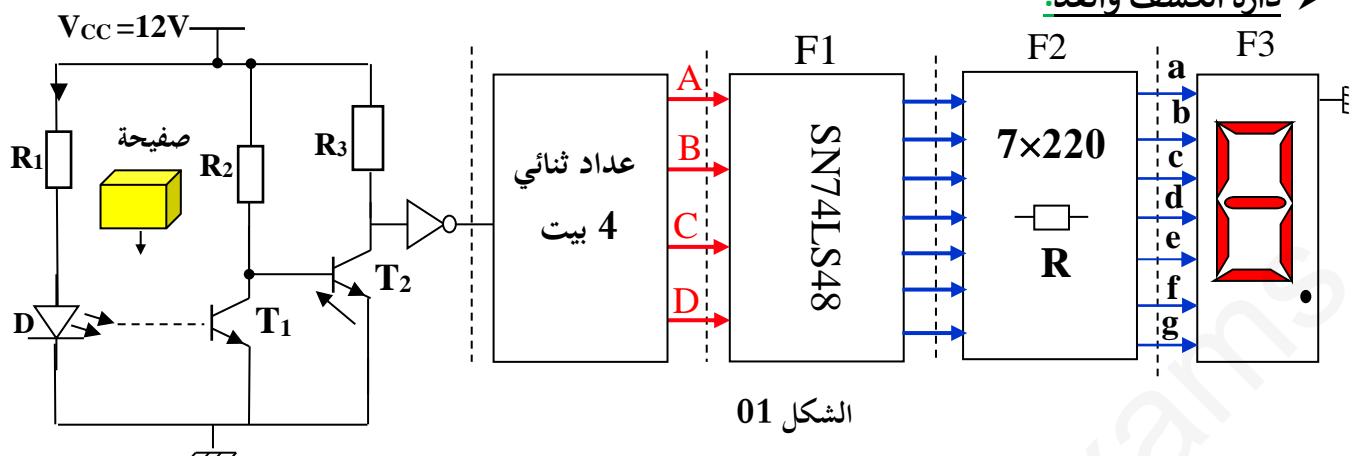

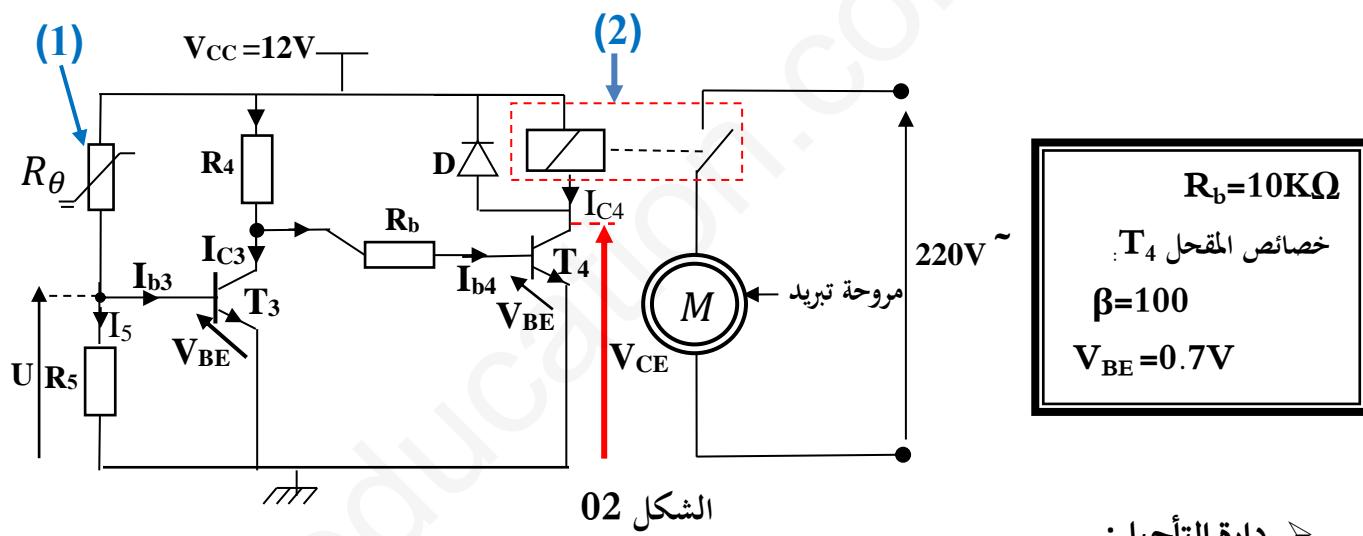
► دارة ضبط درجة الحرارة: يتم استخدام الحرارة خلال الطبع تصل إلى 70°C ونريد تخفيضها إلى 40°C قبل البدء في عملية التجميع (عملية الطبع خارج الدراسة).




► دارة التجريب:

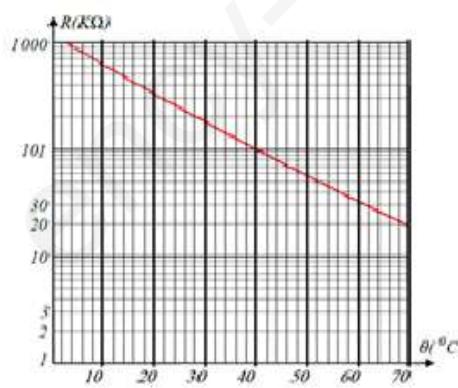

وثيقة التقنية للعنصر 01

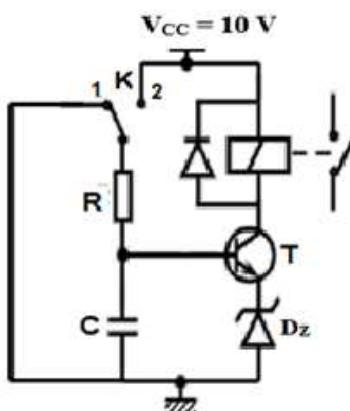

الشكل 03

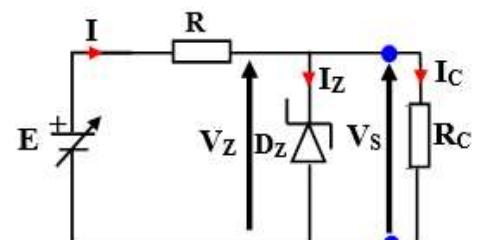

الشكل 04

١- التحليل الوظيفي :

س-1- أكمل التحليل الوظيفي التنازلي على وثيقة الإجابة 01 (ص 5/6).

٢- تحليل و انجازات تكنولوجية :

► دراسة دارة الكشف والعد (الشكل 01) :

س-2- أعط وظيفة كل من الطوابق F_1 و F_2 و F_3 .

س-3- ماهي القيمة الثنائية التي يعطيها العداد في مخارجه (ABCD) عندما يعد 9 صفات؟ وما هي القطع التي تتوجه في الطابق F_3 لإظهارها؟

س-4- حدد وظيفة المقاومة R_1 ثم احسب قيمتها إذا علمت علما ان خصائص الثنائي D هي: .
 $(9mA, 1.2V)$

دراسة دارة ضبط درجة الحرارة (الشكل 02) :

س-5- سم العنصر بين (1) و (2) مع تحديد نوع العنصر رقم (1).

س-6- ما هو دور الثنائية D في التركيب؟

س-7- ماهي قيمة V_{CE} في حالة المقلل T_4 مسدود (محصور)؟

س-8- احسب قيمة التيار I_{C4} لما يكون المقلل T_4 مشبعاً اذا علمت ان : $R_4=1K\Omega$.

س-9- بالاعتماد على الوثيقة التقنية للعنصر رقم 1 ص 6/3 استخرج قيمة العنصر R_6 عند درجة الحرارة $70^\circ C$ ثم استنتج قيمة التوتر V_{BE} طرفي المقاومة R_5 اذا علمت ان $V_{BE}=0.7V$.

► نظام انتقاء الدارات المطبوعة:

❖ يتم انتقاء الدارات المطبوعة قبل تجميعها على أساس 3 مقاييس هي الطول (a) والعرض (b) والوزن (c) بحيث تقبل الدارات التي تحتوي على الأقل مقاييس صحيحين، ويرمز للدارة المطبوعة بالرمز Z.

س-10- حدد متغيرات الدخول والخروج ثم املأ جدول الحقيقة على وثيقة الإجابة رقم 01 ص 6/5.

س-11- استخرج المعادلة المنطقية باستعمال جدول كارنو على وثيقة الإجابة 01 ص 5/6 ثم انشئ التصميم المنطقي والمخطط الكهربائي الموافقين لهذا النظام على وثيقة الإجابة 02 ص 6/6.

س-12- نريد تجسيد المعادلة باستعمال منتخب المعلومات (8×1) ، أكمل الرابط على وثيقة الإجابة 02.

► دارة التأجيل (الشكل 03) :

❖ المبدلة في الوضعية (2):

س-14: ماذا يحدث للمكثفة C؟

س-15: ارسم شكل التوتر V_L بين طرفيها على وثيقة الإجابة 02 ص 6/6.

❖ المبدلة في الوضعية (1):

س-16: ماذا يحدث للمكثفة C؟

س-17: ارسم شكل التوتر V_L بين طرفيها على وثيقة الإجابة 02 ص 6/6.

س-18: احسب قيمة ثابت الزمن τ علما أن $R=10k\Omega$ و $C=10\mu F$.


س-19: عند أي قيمة للزمن يتم شحن المكثفة كلياً.

❖ نربط ثنائي زينر D_Z السابق بالدارة الموضحة بالشكل 04.

س-20: ما هو دور ثنائي زينر D_Z في هذه الدارة؟

س-21: استنتاج توتر الخروج V_S ثم احسب شدة التيار I_L المارة في الحمولة R_C مع العلم ان D_Z مثالى وله توتر $V_Z=5V$ كما تعطى المقاومة $R_C = 1K\Omega$.

س-22: احسب شدة التيارين I_1 و I_2 مع العلم ان: $R=100\Omega$ ، $E=10V$

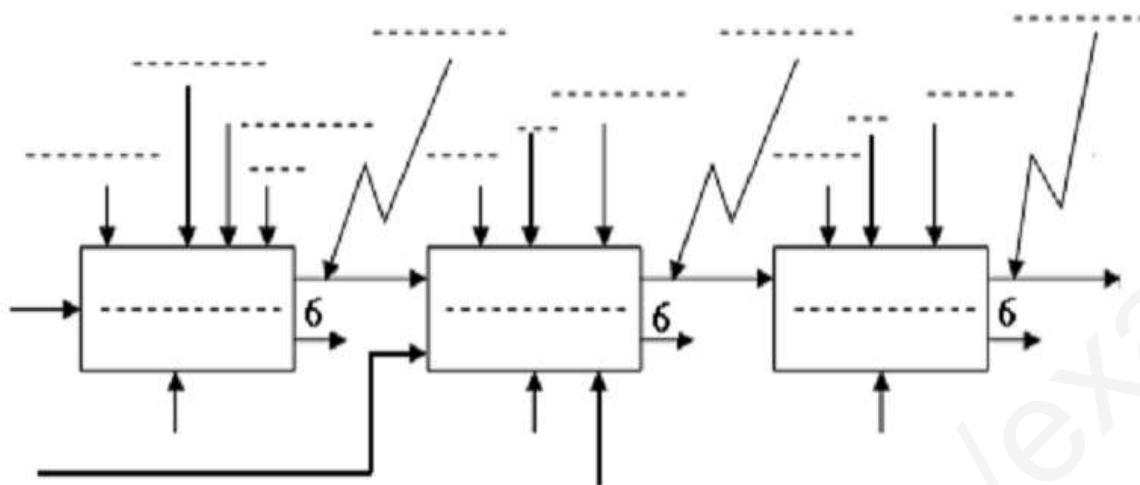ج1: التحليل الوظيفي التنازلي : A-0

6 : تقارير

ج10 جدول الحقيقة:



| متغيرات الدخول | | | متغير الخروج |
|----------------|-------|-------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ج11:**أ- المعادلة المنطقية :**


| | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Y | | | | |
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | | | | |
| 1 | | | | |

$$Y = =$$


ب - التصميم المنطقى :

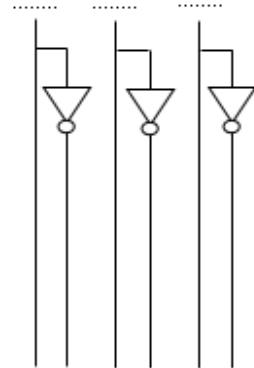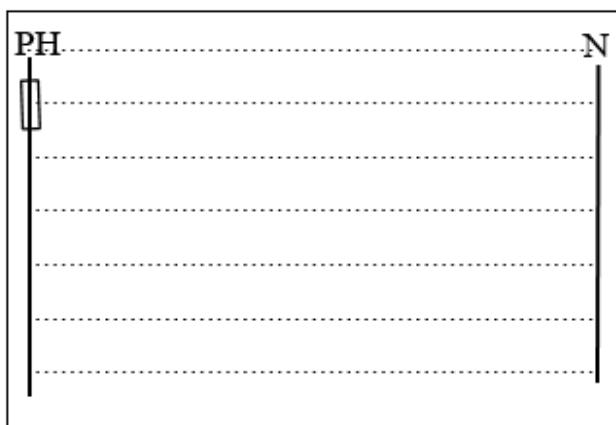


ج 12 : تحديد المعادلة المنطقية :

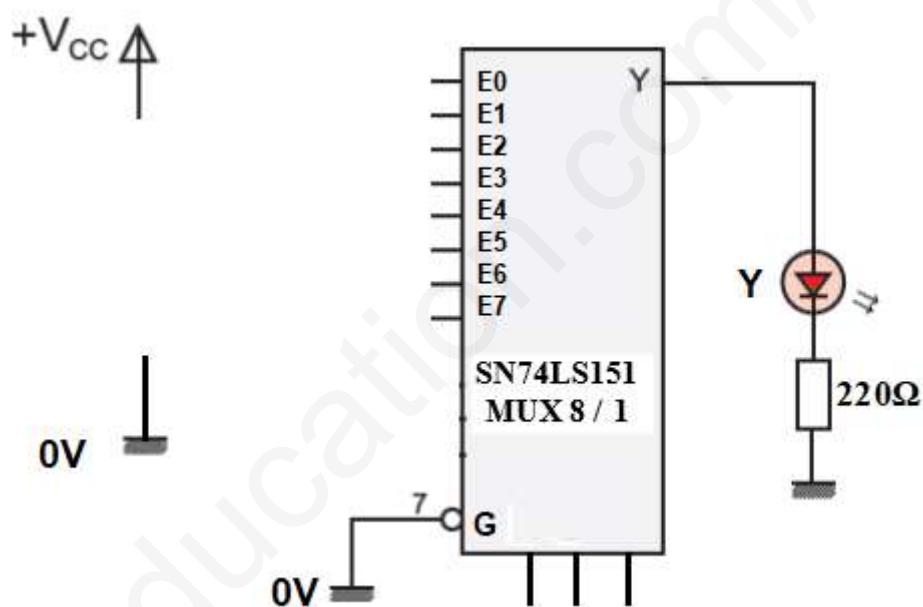

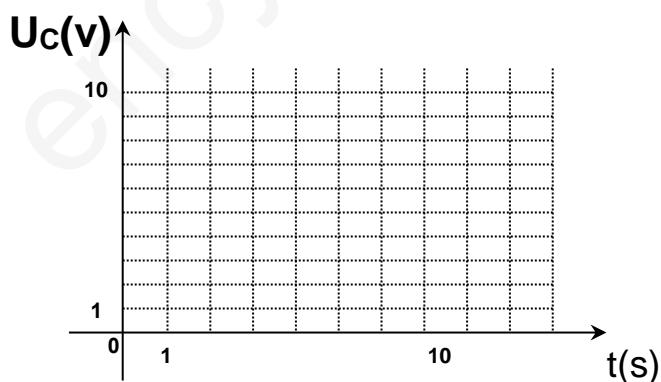
ج 17: شكل التوتر U_c المبدلة في الوضعية 1



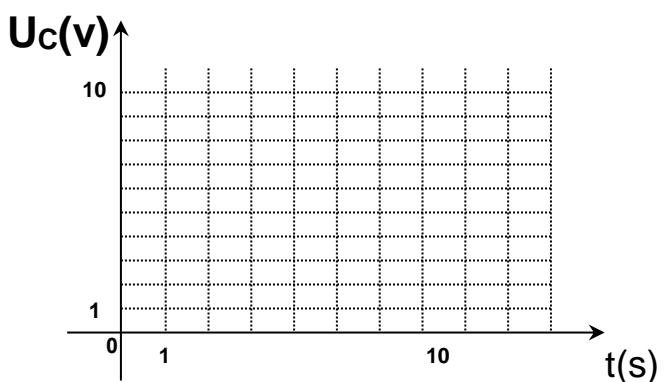ج 15: شكل التوتر U_c المبدلة في الوضعية 2



ج1: التحليل الوظيفي التنازلي A-0

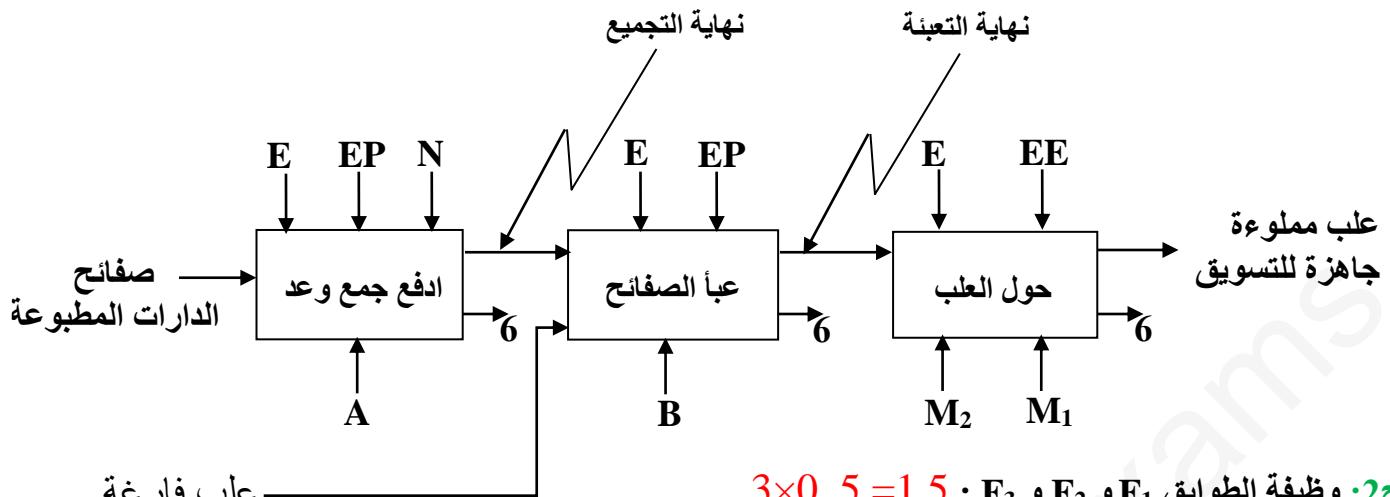

ج2: وظيفة الطوابق F_1 و F_2 و F_3

- . **F₁**: مفك الترميز 7-BCD قطع (BCD-7segments) . **F₂**: حماية الصمامات الكهروضوئية للمرفق.

F: إظهار الأعداد العشرية

$$2 \times 0.5 = 1 \quad :3\text{ج}$$

❖ القيمة الثانية التي يعطيها العداد في مخرجه: (1001) بحيث: $A=1$, $B=0$, $C=0$, $D=1$


❖ القطع التي تتوهج في الطابق F₃: abcfg

ملاحظة هامة: تقبل إجابة التلميذ في حالة: abcfg

$$0.5+0.75=1.25 : 4$$

❖ وظيفة المقاومة R_1 في التركيب: حماية الثانية الضوئية D

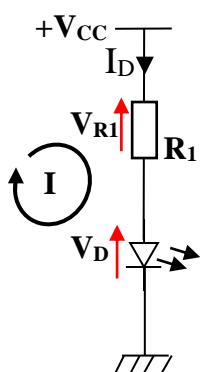❖ حساب قيمة المقاومة R1 بتطبيق قانون العروات في الحلقة I نجد:



$$V_{CC} - R_1 I_D - V_D = 0$$

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_D}{I_D} \rightarrow R_1 = \frac{12 - 1.2}{9 \cdot 10^{-3}} \rightarrow R_1 = 1.2K\Omega$$

$$0.5 \times 3 = 1.5 \quad :5\text{ç}$$

❖ تسمية العنصرين (1) و (2)

(1) مقاومة حرارية:

(2) مرحلا کھرو مغناطیسی


❖ نوع الغصر (1): مقاومة حرارية ذات معامل حراري سالب CTN.

$$0.5 \times 1 = 0.5$$

دور الثانية D في التركيب: حماية المقول T_4 (تقصر الوسيعة أثناء عملية الانتقال من التشبع إلى الانسداد)

$$0.5 \times 1 = 0.5 \quad V_{CE} = V_{CC} = 12V \quad \text{مُسدوٰد: } T_4 \quad \text{قيمة } V_{CE} \text{ في حالة المُقْبَل } T_4 \text{ مُسدوٰد: } 7.5$$

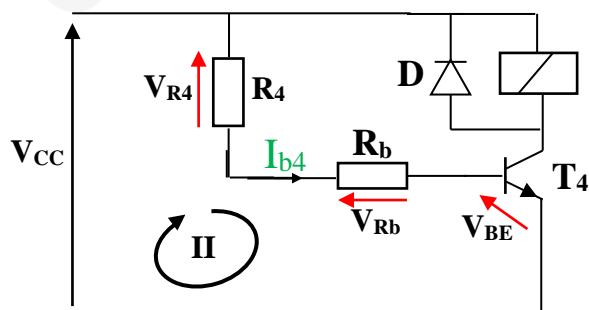جـ8: حساب قيمة التيار I_{C4} و I_{b4} في حالة المقلع T_4 مشبعاً:



تطبيق قانون العروات نجد في II العروة:

$$V_{CC} - R_4 I_{b4} - R_b I_{b4} - V_{BE} = 0$$

$$I_{b4} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_4 + R_B} \rightarrow I_{b4} = \frac{12 - 0.7}{10^3 + 10 \cdot 10^3}$$

$I_{b1} \equiv 1.03mA$

$$I_{C4} = \beta I_{b4} \rightarrow I_{C4} = 100 \times 1.03 \times 10^{-3} \rightarrow I_{C4} = 103 \text{ mA}$$

ج: $0.5 \times 2 = 1$

قيمة المقاومة $R_\theta = 20 \text{ k}\Omega$ عند درجة الحرارة 70°C

قيمة التوتر U بين طرفي المقاومة R_4 :

$U = 0.7 \text{ V}$ من المعروة III نحصل على:

متغيرات الدخول $+ 0.25 \times 3 = 0.75$
متغيره الخروج $1.25 - 0.5 = 0.75$

ج 10: تحديد متغيرات الدخول والخروج مع ملأ جدول الحقيقة

| متغيرات الدخول | | | متغير الخروج |
|----------------|---|---|--------------|
| a | b | c | y |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |


| a | bc | | |
|---|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |

ج 11: استخراج المعادلة المنطقية باستعمال جدول كارنو.


ج كارنو و م منطقية $0.5 \times 2 + 0.75 \times 2 = 2.5 = 0.75 \times 2$ التصميم المنطقي و المخطط ك

$$Y = ab + ac + bc$$

المخطط الكهربائي :

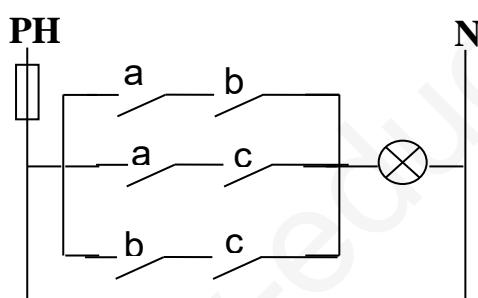

التصميم المنطقي :

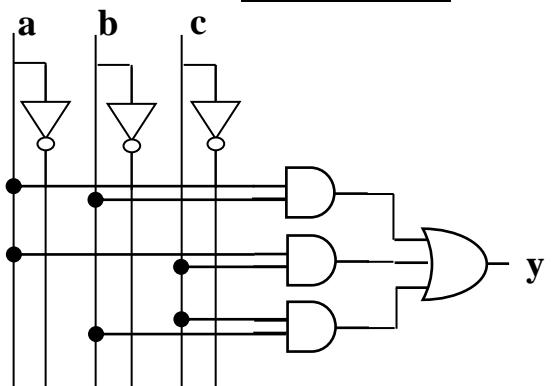

ج 12: تجسيد المعادلة باستعمال منتخب المعلومات (8×1) .

مدخل العنوانين $+ 0.25 \text{ V}_{CC}$ + مدخل 0.25 V_{CC}

مدخل الكلمة $0.75 = 0.25$


$$Y = ab + ac + bc$$

$$Y = ab(c + \bar{c}) + ac(b + \bar{b}) + bc(a + \bar{a})$$

$$Y = abc + ab\bar{c} + abc + a\bar{b}c + abc + \bar{a}bc$$

$$Y = abc(1+1+1) + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc$$
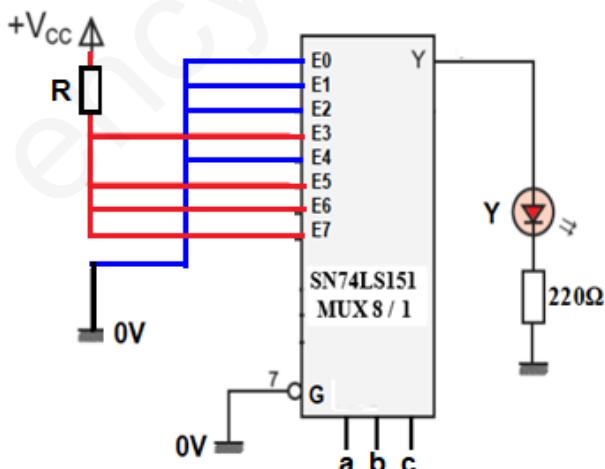
$$Y = abc + ab\bar{c} + a\bar{b}c + \bar{a}bc \rightarrow (I)$$




علم ان المعادلة العامة لمنتخب المعلومات 8×1 تكتب كالتالي :


$$Y = \bar{a}\bar{b}c.E_0 + \bar{a}\bar{b}c.E_1 + \bar{a}b\bar{c}.E_2 + \bar{a}bc.E_3 + a\bar{b}\bar{c}.E_4 + a\bar{b}c.E_5 + abc.E_6 \rightarrow (II)$$

$$(I) = (II) \Rightarrow E_0 = E_1 = E_2 = E_4 = 0 \quad \text{و} \quad E_3 = E_5 = E_6 = E_7 = 1$$

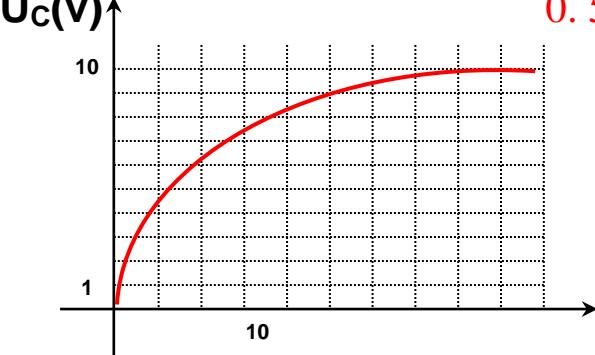ج 14: شحن المكثفة C $0.25 \times 1 = 0.25$ **ج 15:** شكل التوتر U_C $0.5 \times 1 = 0.5$



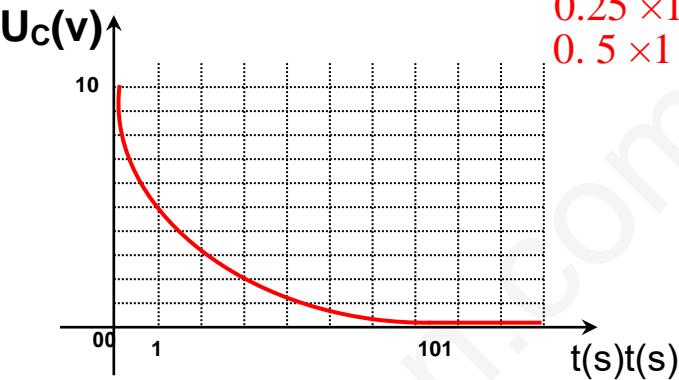ج 16: تفريغ المكثفة C $0.25 \times 1 = 0.25$ **ج 17:** شكل التوتر U_C $0.5 \times 1 = 0.5$



ج 18: حساب قيمة ثابت الزمن : $0.5 \times 1 = 0.5$

$$\tau = R C \Rightarrow \tau = 10 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \Rightarrow \tau = 10 \text{ ms}$$

ج 19: عملياً تشحّن المكثفة C تماماً خلال زمن قدره 5τ $0.25 \times 1 = 0.25$

ج 20: دور ثانوي زينر D_Z تثبيت التوتر بين طرفي المقاومة R_C $0.5 \times 1 = 0.5$.

ج 21: $0.5 + 0.75 = 1.25$

❖ توتر الخروج $V_S = V_Z = 5V$: V_S

$$I_C = \frac{V_Z}{R_C} \rightarrow I_C = \frac{5}{10^3} \rightarrow I_C = 5mA$$

ج 22: حساب شدة التيارين I و I_Z . $0.5 + 0.5 = 1$. $I_Z = E - R I - V_Z = 0$. تطبيق قانون العروات نجد:

$$I = \frac{E - V_Z}{R} \rightarrow I = \frac{10 - 5}{100} \rightarrow I = 50mA$$

تطبيق قانون العقد نجد : $I = I_Z + I_C$

$$I_Z = I - I_C$$

$$I_Z = 50 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-3}$$

$$I_Z = 45 mA$$