

الفرض الثاني رقم ١٠ في مادة التكنولوجيا (محمريانية).

## نظام التوضيب لمنتج صناعي

دفتر الشروط :

1. الهدف من التالية : يهدف النظام إلى توضيب منتج صناعي بصفة آلية ومستمرة ومتقطمة .

2. وصف التشغيل :

ثم تجزئة النظام إلى

▪ مثمن إنتاج عادي **GPN** : خمسة (٥) أشغالات رئيسية .

- الأشغال (١) : تقدم القارورة - ملء القارورة

- الأشغال (٣) : غلق القارورة - تحويل ٥ قارورات - الأشغال (٥) المراقبة والتوضيب

بعد العمل التحضيري ، تبدأ عملية الملء والغلق في آن واحد . وعند مرور ٥ قارورات تحوّل إلى مركز المراقبة والتوضيب

ملاحظة : المراقبة والتوضيب تبدأ بعد تحويل ٢٠ قارورة .▪ مركز الغلق : عند حضور القارورة التي يكتشف عنها **L** ، يدور المحرك **X** بخطوة تقدم السادة الذي يكتشف عنها المقطف **F** بعدها يتزلّد ذراع الراquette **B** لغلق القارورة **B** ثم يعود الذراع وتنتهي العملية .▪ دليل أنماط التشغيل والتوقف : **GEMMA**عند الضغط على **AU** أو تدخل أحد المرحلات الحرارية **SRT** تقطع التغذية على جميع المقدراتوبعد معالجة الخلل يحرر العامل **AU** ويضغط على **Rearm** يضع العامل المبدلة في وضعية **Auto**ويضغط على **init** يدور محرك البساط في الإتجاه خلف لنزع القارورة الغير مملوقة مع رجوع جميع مقدرات الجزء العملي إلى الوضعية الأصلية ، وعند تحقيق الشروط الإبتدائية **CI** يعود النظام إلى وضعية الراحة .ملاحظة : قدوم القطع (خارج عن الدراسة)


3. الأمان : حسب القوانين المعمول بها دوليا فيما يخص أمن الأشخاص والعتاد .


4. الاستغلال : يستوجب حضور عاملين واحد دون احتساب لإجلاء القارورات الموضبة وإحضار القارورات الفارغة وملء قنطرة السدادات والآخر مختص في القيادة والصيانة الدورية .

5. الوظيفة الشاملة : مخطط النشاط : (**A-O**)**W** : حلقة .**C** : التزامات البرمجة .**E** : تعليمات الاستغلال .**R** : تعديلات .ملاحظة هامة : يجب إضافة التزامات البرمجة **C** في كل الأشغالات في التحليل الوظيفي الشاذلي **A-O** .

مراقبة وتوسيب القارورات	تحويل القارورات	غلق القارورة	ملاء القارورة	تقديم القارورة	
M: حرك لا تزامني 3 ~ إقلاع تدريجي تحسي - مثالي	A : رافعة مزدوجة المفعول C : رافعة مزدوجة المفعول	B : رافعة مزدوجة المفعول M : عربة خارج .	220V : EV1 220V : EV2 R : مقاومة تسخين	M1 : حرك لا تزامني 3 ~ إقلاع مباشر	ـ
KA : ملمس كهرومغناطيسي محلل Δ : ملمس إفراز Y : ملمس إفراز T4 : محللة	5/2 : وزع كهرومغناطيسي dA : dA+ dA- 5/2 : وزع كهرومغناطيسي dC : dC+ dC-	5dB : موزع كهرومغناطيسي dB- dB+ الدارة : SAA1027	24 V : تقنية KEVI 24 V : تقنية KEV2 24 V : تقنية KR T3 T2 T1 : مجالات	KM1 : ملمس كهرومغناطيسي	ـ
t4 : زمن التجايل 50s cp4 : ملقط رقمي يكشف عن الكود	C : ملقط خاتمة شوط الرافعة A : ملقط خاتمة شوط الرافعة	f : ملقط يكتشف عن وجود سداقة b1,b0 : ملقط خاتمة شوط الرافعة α : خطوة 90°	cp2, cp1 : تكشف عن مستوى الخزان t2, t1 : زمن التجايل 10s t3 : التسخين 16s LM35 : ملقط حراري	L2 L1 : ملقط الكشف عن وجود قارورات cp3 : خلية الكشف بعد القارورة	ـ


### III - المناولة الهيكلية

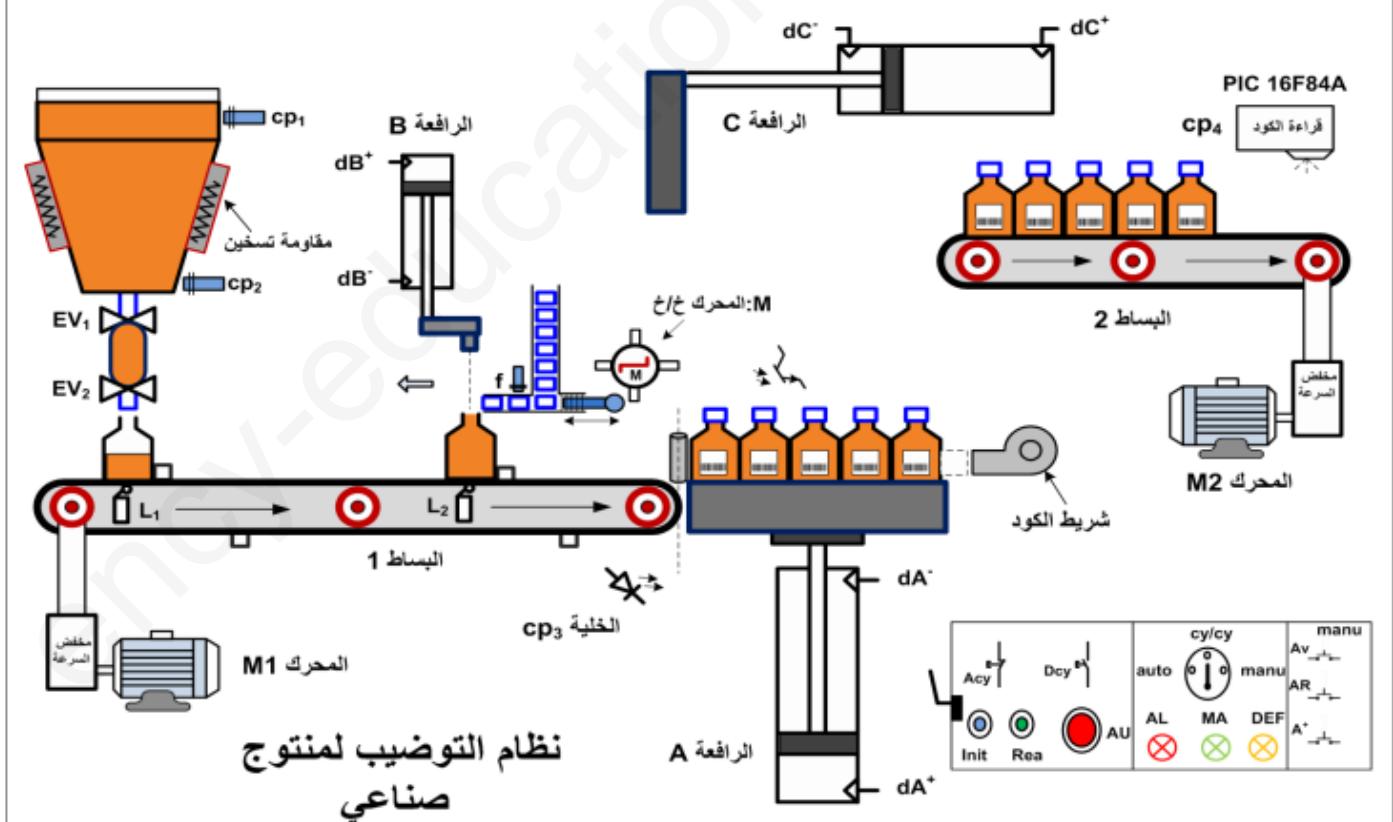

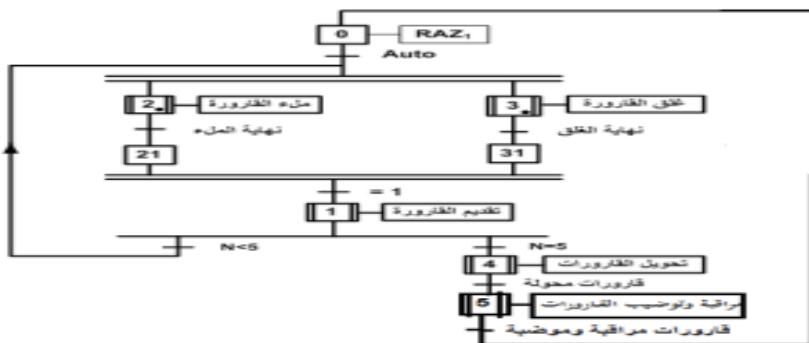


متمن الأمان (GS) :

متمن القيادة و التهوية (GCI) :

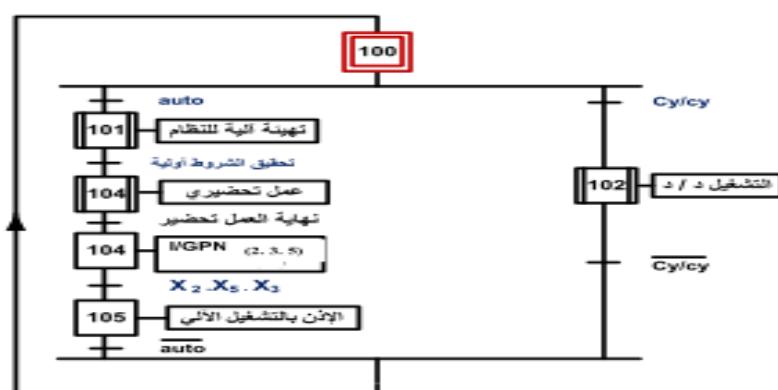


متمن أشغاله تقديم القارورة :

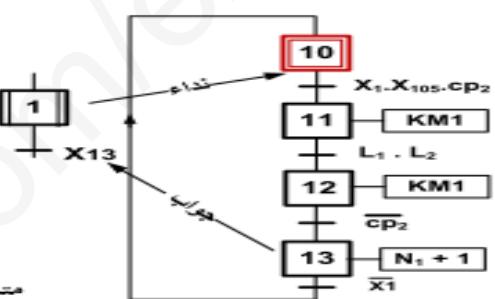


## 8. إنجازات تكنولوجية :


• دارة الكشف وعد 05 قارورات :

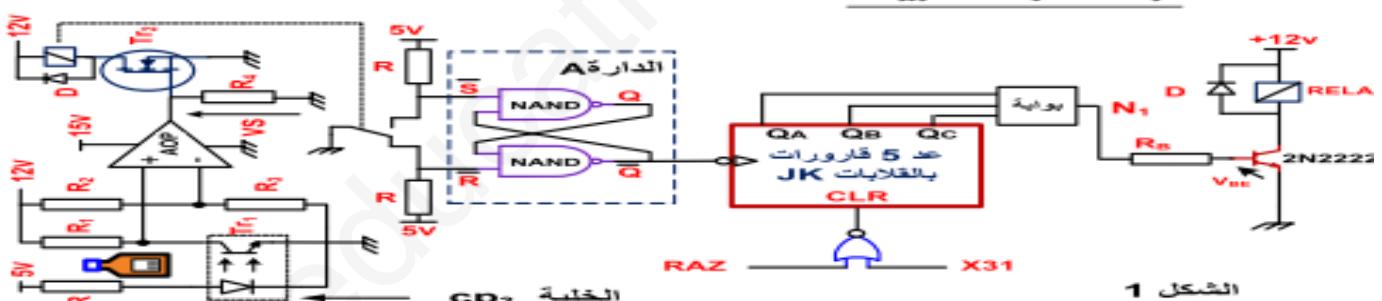

• دارة إشارة المساعدة :

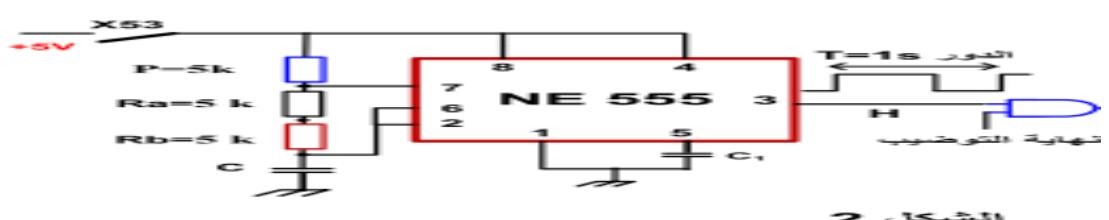

• دارة مرقبة ملء الخزان بالمتتالي :

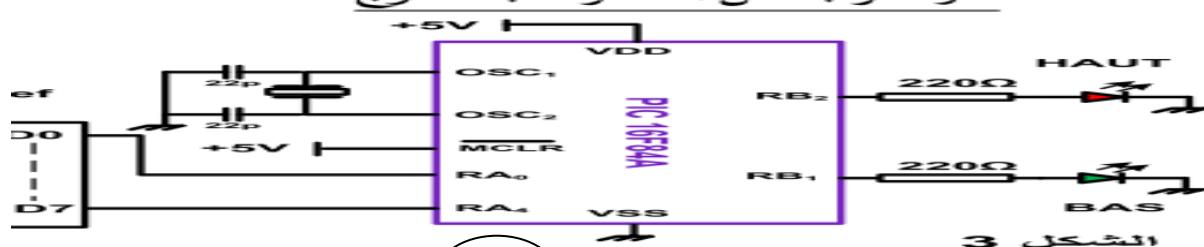

I. التحليل الوظيفي :

: أكمل مخطط النشاط A0 على وثيقة الإجابة 1

II. التحليل الزمني :

: أنشئ متن الأشغولة (3) غلق القارورة من وجها نظر جزء التحكم .

: أكتب على شكل جدول معادلات تشبيط و تخمير مراحل الأشغولة (1) تقديم القارورة .

إنجازات تكنولوجية :

: أكمل ربط دارة المعقب الكهربائي للأشغولة (1) على وثيقة الإجابة 1 .

: أكمل ربط دارة المعقب الهوائي للأشغولة (1) على وثيقة الإجابة 2.

I. دارة الكشف وعد 05 قارورات : (الشكل 1)

في التركيب الإلكتروني الشكل 1 (المفحلا 2N2222 يعمل في نظام التبديل ) .

: ما هو دور الدارة A (القلاب R S ) ?

? QC QB QA : ماهي البوابة الموافقة لشرط نهاية العد ، أكتب معادلة المخرج N<sub>1</sub> بدلالة

: أكمل رسم المخطط المنطقي وثيقة الإجابة . والزمني لدارة العداد بالقلاب JK على وثيقة الإجابة 2

: إملاً جدول تشغيل دارة الكشف عن القارورة على وثيقة الإجابة 2.

2. دارة إشارة الصاعنة

: أحسب سعة المكثف C .

: فريد الحصول على إشارة مربعة ( t<sub>H</sub> = t<sub>L</sub> ) ، اقترح حالا مناسبا لذلك.

3. دائرة مرقبة ملء الخزان بالمتوج : (الشكل 3) دراسة الميكرومرقب 16F84A

: إملاء محتوى السجلين TRISA,TRISB على وثيقة الإجابة 2..

: أكمل تفسير تعليمات برنامج التهيئة على وثيقة الإجابة 2..

\* 5. دراسة دارة المحول لتغذية المنفذات المتصددة :

\* إستعملنا محول له الخصائص : 100VA 220V / 24V .

التجربة في فراغ : P<sub>10</sub> = 10W I<sub>2CC</sub> = I<sub>2N</sub> التجربة في القصر


: أحسب نسبة التحويل m . واستنتاج الضياع في الحديد.

: ما هو عدد ملفات الثانوي N<sub>2</sub> إذا كان عدد ملفات الأولي N<sub>1</sub>=300 .

وثيقة الإجابة ١ : ( تعداد مع أوراق الإجابة )


: مخطط النشاط A0

1

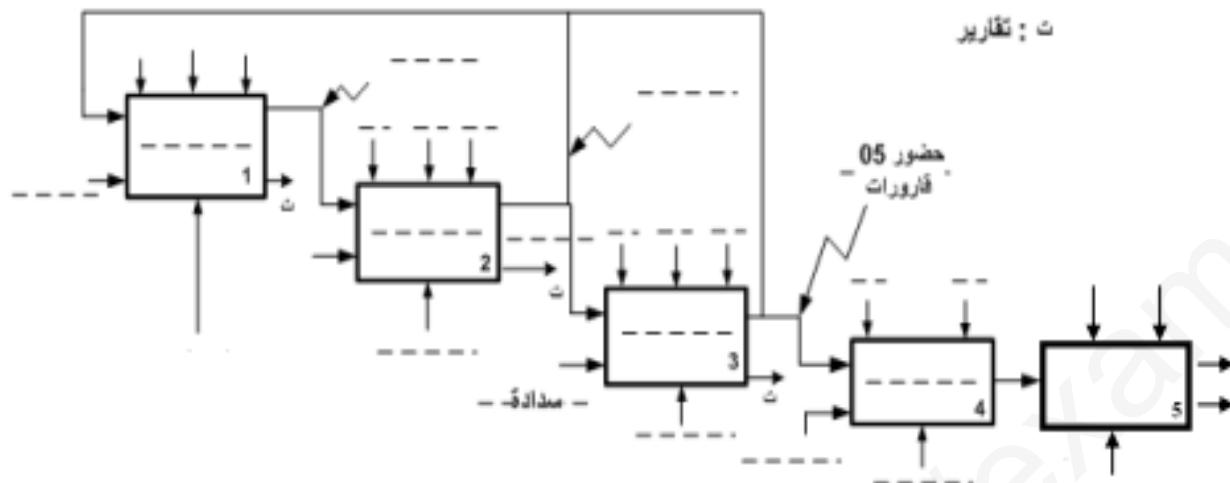


المقاب الكهربائي لأشغاله (01) تقديم الفارورة :

4

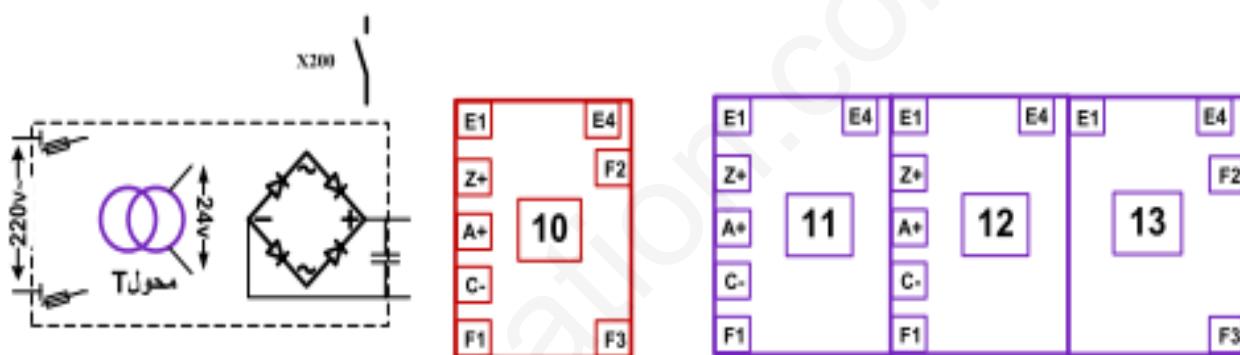


المخطط المنطقى والزمني لدارة العداد لعد (05) فارورات :

8

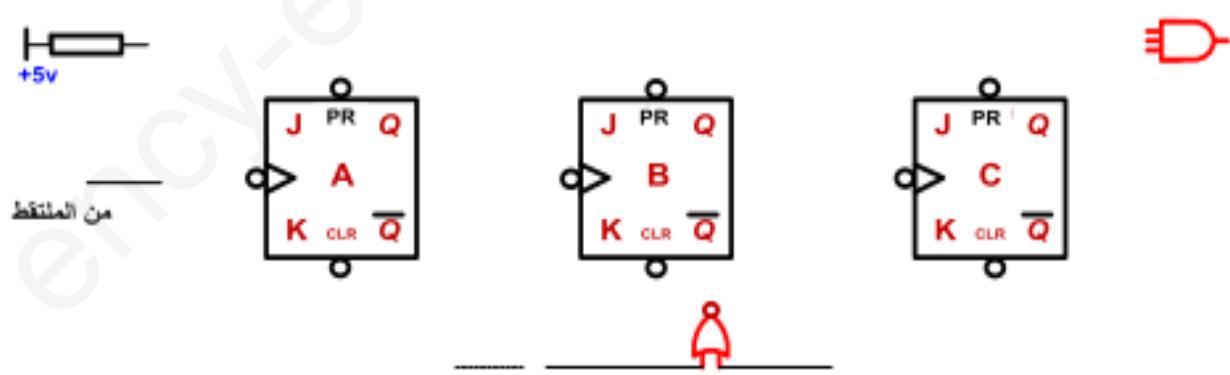

1/2

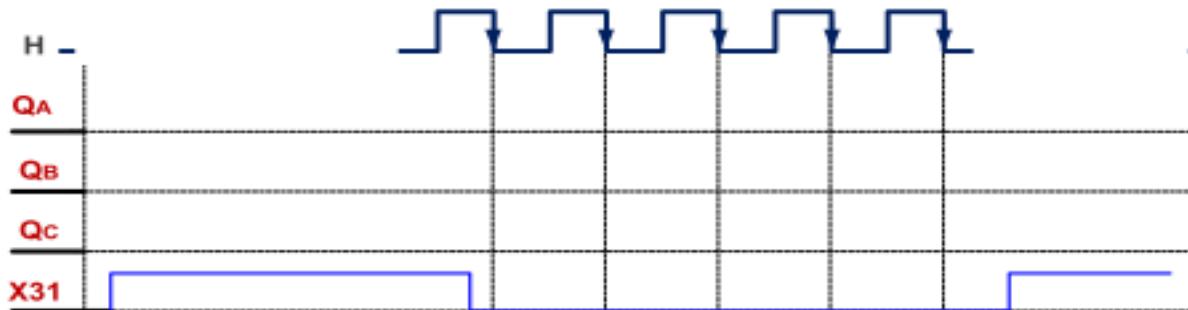**وثيقة الإجابة 2 : ( تعداد مع أوراق الإجابة )**



: **PORTB و PORTA تعليمات تهيئة المراقي**

13

```

BSF STATUS,5      ;.....  

MOVWF 0xff        ;.....  

MOVWF TRISA       ;.....  

MOVLW 0x00        ;.....  


MOVWF TRISB       ;.....  

BCF STATUS,5      ;.....  

CLRF PORTB        ;.....  


```

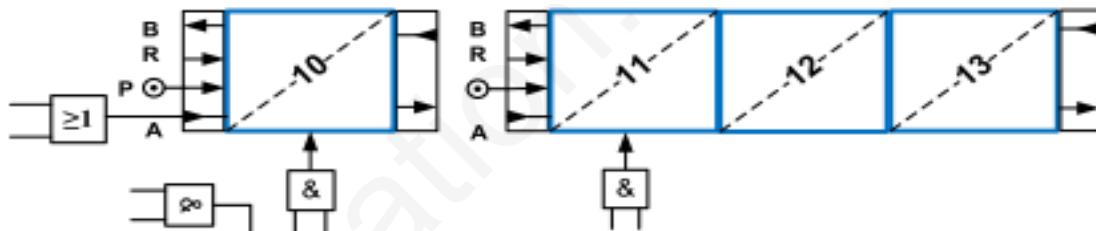/ **المعقب الهوائي للأشغال (01) تقديم القارورة :** 5



/ **جدول تشغيل دارة الكشف عن القارورة** 9

$\bar{Q}$	$\bar{S}$	$\bar{R}$	Tr2	VS	V <sup>-</sup> و V <sup>+</sup>	مقارنة
					V <sup>-</sup> ..... V <sup>+</sup>	غياب القارورة
					V <sup>-</sup> ..... V <sup>+</sup>	حضور القارورة

TRISA							
TRISB							

12

2/2

1

أكمل مخطط النشاط A0 على وثيقة الإجابة 1 .  
إنشاء متمن الأشغولة (3) غلق القارورة من وجها نظر جزء التحكم .

2



3

كتبة على شكل جدول معادلات تنشيط و تخمير مراحل الأشغولة (1) تقديم القارورة .

الأفعال	التحميل	التنشيط	المرحلة
/	X <sub>11</sub>	X <sub>13</sub> .X <sub>1</sub> + X <sub>200</sub>	X <sub>10</sub>
KM1	X <sub>12</sub> + X <sub>200</sub>	X <sub>10</sub> . X <sub>1</sub> . X <sub>105</sub> .CP <sub>2</sub>	X <sub>11</sub>
KM1	X <sub>13</sub> + X <sub>200</sub>	X <sub>11</sub> . L <sub>1</sub> .L <sub>2</sub>	X <sub>12</sub>
N+1	X <sub>14</sub> + X <sub>200</sub>	X <sub>11</sub> . CP <sub>2</sub>	X <sub>13</sub>

4

إكمال ربط دارة المعقب الكهربائي للأشغولة (1) على وثيقة الإجابة 1 .  
إكمال ربط دارة المعقب الهوائي للأشغولة (1) على وثيقة الإجابة 2 .

5

\* دور الدارة A (القلاب) هو دارة ضد الارتفاعات .

6

البوابة الموقعة لشرط نهاية العد و كتلة معادلة المخرج N<sub>1</sub> بدلالة Q<sub>C</sub> Q<sub>B</sub> Q<sub>A</sub> .

- \* البوابة هي بوابة و (AND)
- \* المعادلة للمخرج : N<sub>1</sub> = Q<sub>A</sub>\*Q<sub>B</sub>\*Q<sub>C</sub>

7

إكمال رسم المخطط المنطقي وثيقة الإجابة . والزمتى تدار العدد بلقلابات JK على وثيقة الإجابة 2 :

8

ملأ جدول تشغيل دارة الكشف عن القارورة على وثيقة الإجابة 2 :

9

حساب سعة المكثنة ، C

10

$$T = (P + 2 * (R_a + R_b)) * C * 0.7$$

$$C = \frac{T}{(P + 2 * (R_a + R_b)) * 0.7} = \frac{1}{(5 + 2 * (5 + 5)) * 10^3 * 0.7} = 57.14 \mu F$$

11

اقتراح حلًا مناسبا للحصول على إشارة مرتبطة ( t<sub>H</sub> = t<sub>L</sub> ) :  
وهي إضافة ثالثي مسارى مساري بين القطبين 7 و 6 للدارة NE555 .

12

ملاء محتوى السجلين TRISA و TRISB على وثيقة الإجابة 2 .

13

إكمال تفسير تعليمات برنامج التهيئة على وثيقة الإجابة 2 .

14

عدد ثفات الثانوي N<sub>2</sub> إذا كان عدد ثفات الأولى N<sub>1</sub>=300 .

15

m<sub>0</sub> =  $\frac{N_2}{N_1}$   $\Rightarrow$  N<sub>2</sub> = m<sub>0</sub>\* N<sub>1</sub> = 0.11 \* 300 = 33 spires .

الديتا العلاقة التالية :


15

وثيقة الإجابة 1 : ( تعد مع أوراق الإجابة )

مخطط النشاط A0 :


1

ت : قارورات

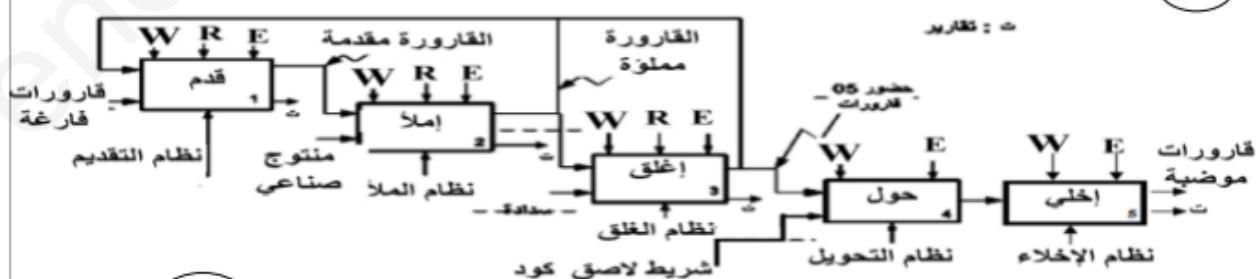


1/2

4

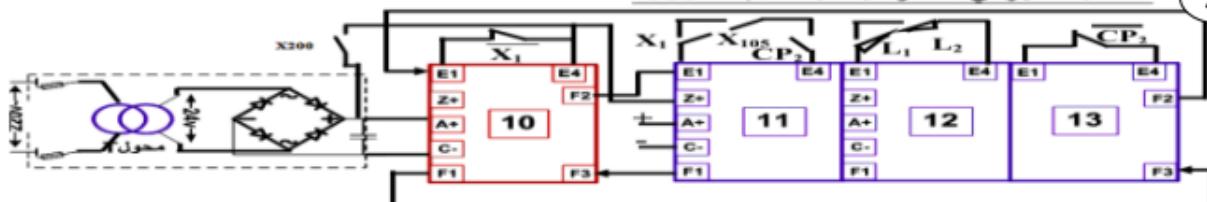


المتخلطة المسطكي والزمني لدارة العداد بعد (05) قارورات :

8

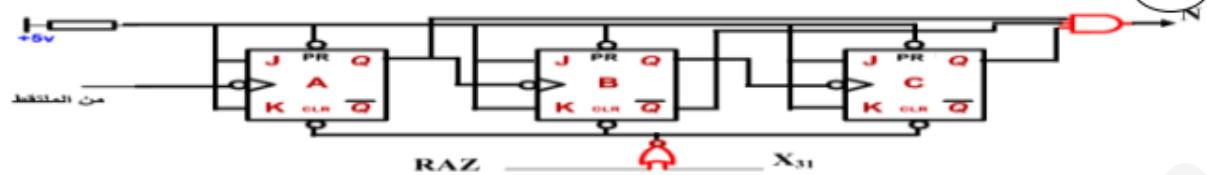

وثيقة الإجابة 2 : (تعاد مع أوراق الإجابة)

8

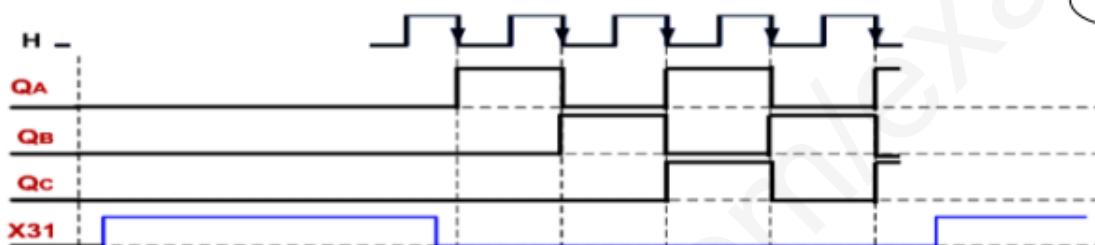


: PORTB و PORTA / تعليمات تهيئة المرافين

13

<b>BSF STATUS,5 ;..</b>	الانتقال إلى البنك 1
<b>MOVLW 0xFF ;....</b>	وضع القيمة ff (في السداسي عشر) في سجل العمل W
<b>MOVWF TRISA ;....</b>	برمجة منافذ المرقا A كمدخل
<b>MOVLW 0x00 ;....</b>	وضع القيمة 00 (في السداسي عشر) في سجل العمل W
<b>MOVWF TRISB ;....</b>	برمجة منافذ المرقا B كمخرج
<b>BCF STATUS,5 ;.....</b>	الانتقال إلى البنك 0
<b>CLRF PORTB ;.....</b>	مسح السجل PORTB

/ المعيق الهواني لأشغولاتة (01) تقديم القارورة :

5

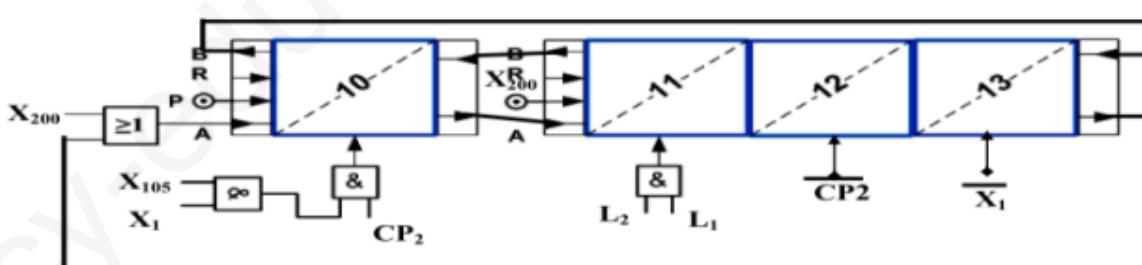

جدول تشغيل دارة الكشف عن القارورة 9

	Q	S	R	Tr2	VS	V- و V+	مقارنة
0	1	0	0	مائع	0v	V- > V+	غياب القارورة
1	0	1	0	مشبع	15v	V- < V+	حضور القارورة

TRISA	1	1	1	1	1	1	1
TRISB	0	0	0	0	0	0	0

ج 13

2/2