




2022/2021

المدة 1 سا

الفرض الأول في العلوم الفيزيائية**المستوى: الأولى متوسط****الموضوع 1****الوضعية الأولى: (9ن)**

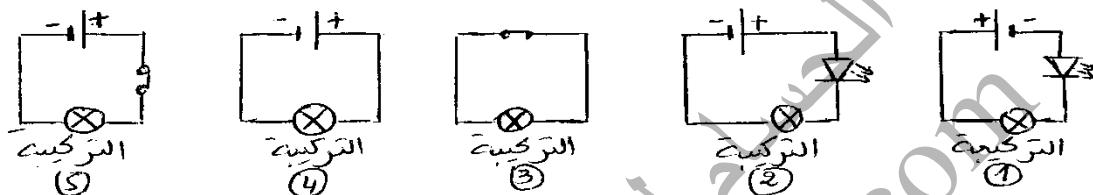
قمنا بتحقيق التركيبات التالية باستعمال العناصر الكهربائية التالية: عمود كهربائي، قاطعة، مصباح، صمام ضوئي وأسلاك ناقلة.



1. ما هي حالة المصباح في كل تركيبة؟
2. أي تركيبة عملية؟ لماذا؟
3. أعد رسم التركيبة (5)، وحدد عليها اتجاه التيار الكهربائي.

الوضعية الثانية: (12ن)

لديك الدارة التالية:

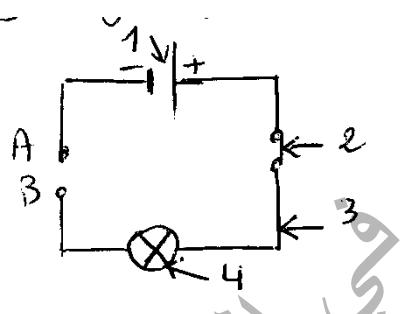

الرقم	التسمية	الوظيفة
1		
2		
3		
4		

ب. نصل بين النقطتين A و B الأجرم التالي:

. حدد ماذا يحدث في كل حالة بملء الجدول التالي:

طبيعة الجسم	التيار الكهربائي	المصباح	الجسم
ناقل	يمر	يشتغل	مسمار حديدي
			مسطرة بلاستيكية
			ماء قطر
			ماء + ملح
			ماء + سكر

الأجوية النموذجية

الوضعية الأولى: (8ن)

1. حالة المصباح في:


التركيبية 5	التركيبية 4	التركيبية 3	التركيبية 2	التركيبية 1
يتوجه المصباح	يتوجه المصباح	لا يتوجه المصباح	يتوجه المصباح	لا يتوجه المصباح

2. التركيبة العملية هي التركيبة (5) :

- لاحتواها على قاطعة

- تتحكم بها في مرور و عدم مرور التيار الكهربائي .

.3

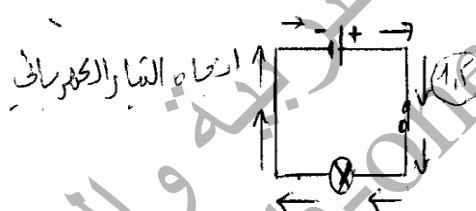

الوضعية الثانية: (12ن)

أ. تسمية العناصر المرقمة

الرقم	التسمية	الوظيفة
1	بطارية (مولد للتيار الكهربائي)	إعطاء الطاقة
2	قاطعة	التحكم في مرور و عدم مرور التيار الكهربائي
3	سلك التوصيل	نقل التيار الكهربائي للأجهزة في الدارة
4	المصباح	الإنارة

ب.

الجسم	المصباح	التيار الكهربائي	طبيعة الجسم
مسمار حديدي	يشتغل	يمر	ناقل
مسطرة بلاستيكية	لا يشتغل	لا يمر	عازل
ماء مقطر	لا يشتغل	لا يمر	عازل
ماء + ملح	يشتغل	يمر	ناقل
ماء + سكر	لا يشتغل	لا يمر	عازل